

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH CITY
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF ELECTRONICS

—oo—



HOMEWORK REPORT

Chapter 1 - Amplifiers and Pulse Circuits

SUPERVISOR: Nguyễn Trung Hiếu

SUBJECT: Applied Electronics (EE3129)

GROUP: 02

List of Members

STT	MSSV	Họ Võ Tên	Lớp
1		Đoàn Ngọc Sang	L02
2	2210780	Nguyễn Đại Đồng	L02
3		Trần Nguyễn Trâm Ánh	L02

Ho Chi Minh,/..../20..


Mục lục

Câu 4	1
a)	1
b)	4
c)	9
Câu 5	13
a)	13
b)	14
c)	17
d)	19
Câu 6	20
a)	20
b)	23
c)	28
Câu 8	31
a)	31
b)	32
c)	35
d)	35
Câu 9	38
a)	38
b)	41
c)	45
d)	47

Câu 10	50
a)	50
b)	54
c)	59

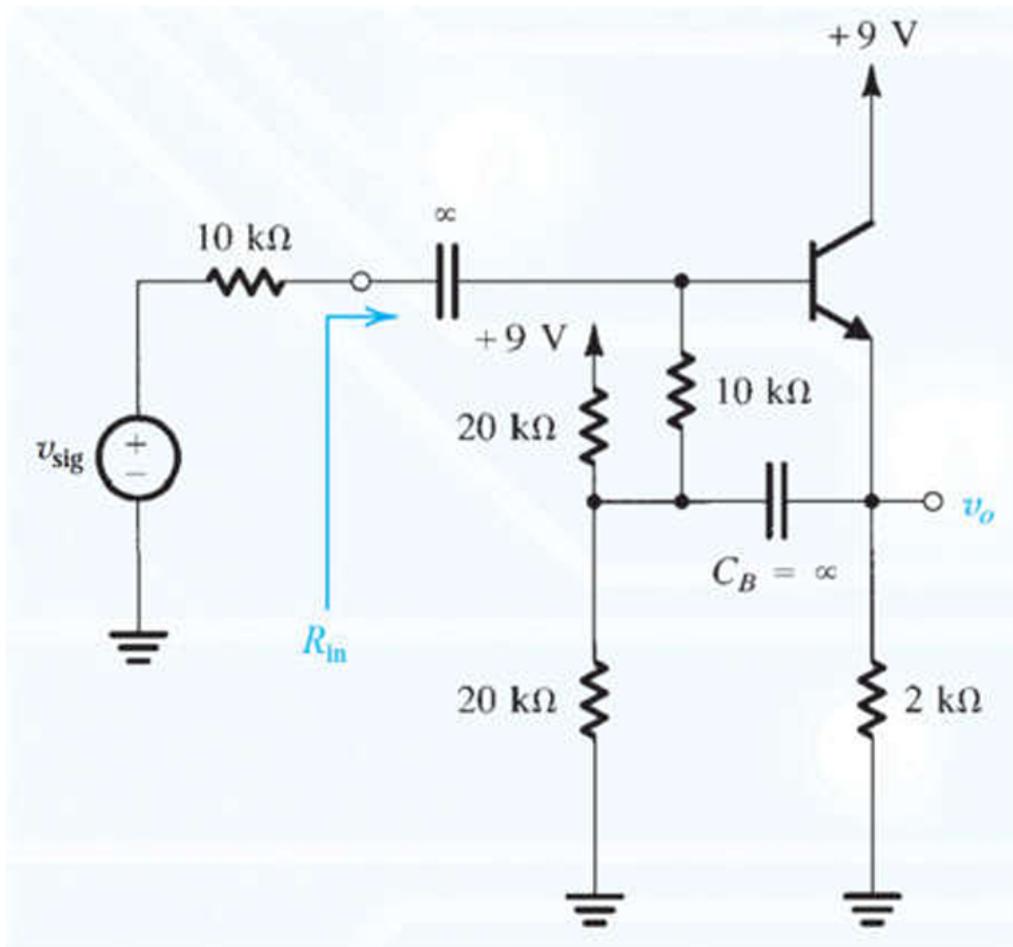Câu 4


Cho mạch khuếch đại tín hiệu như hình vẽ. Giả sử các tụ có giá trị rất lớn. BJT có $\beta = 100$ và $V_A = \infty$.



a) Tìm điểm hoạt động Q của BJT


Xét hoạt động chế độ DC cho toàn mạch.

- Tìm giá trị V_{BE} của BJT trong Multisim

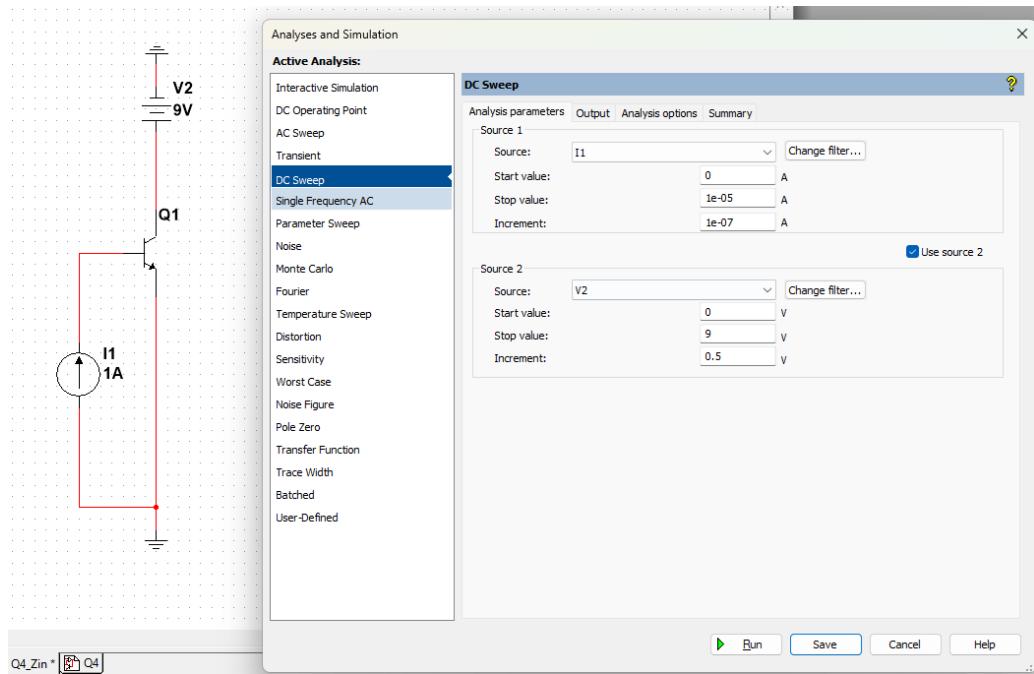

Hình 1: Tìm giá trị V_{BE} của mạch.


Ta sử dụng một chế độ DC Sweep để tìm giá trị V_{BE} dãy của mạch. Sau khi chạy tool ta có kết quả như sau,

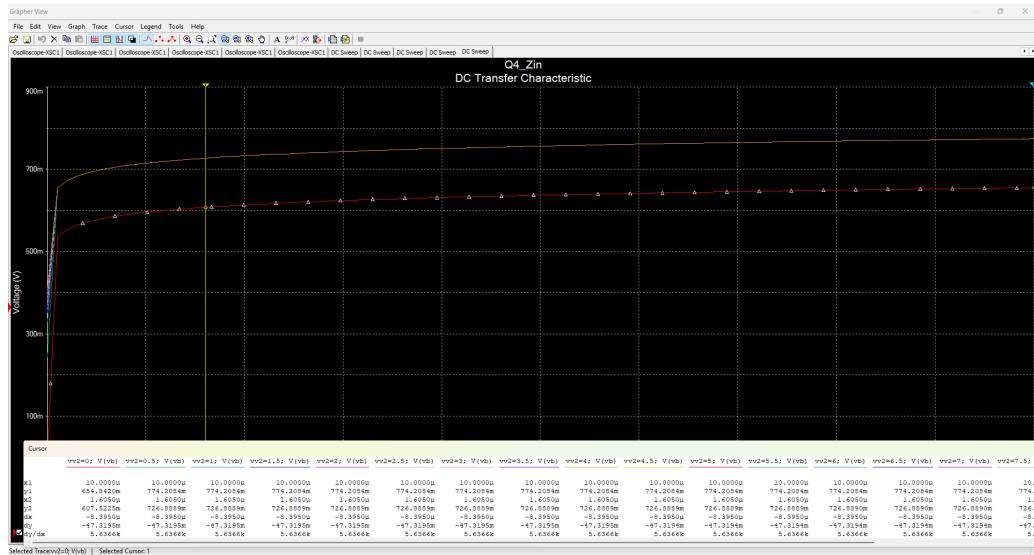

Hình 2: Kết quả sau khi chạy DC Sweep để tìm V_{BE} .

Nhìn vậy hình ta thấy được điện áp V_{BE} của BJT dãy roi vào tầm ≈ 0.774 mA. Từ đó, nhóm em chọn $V_{BE} = 0.774$ mA cho câu 4.

- Tìm giá trị I_{CQ}

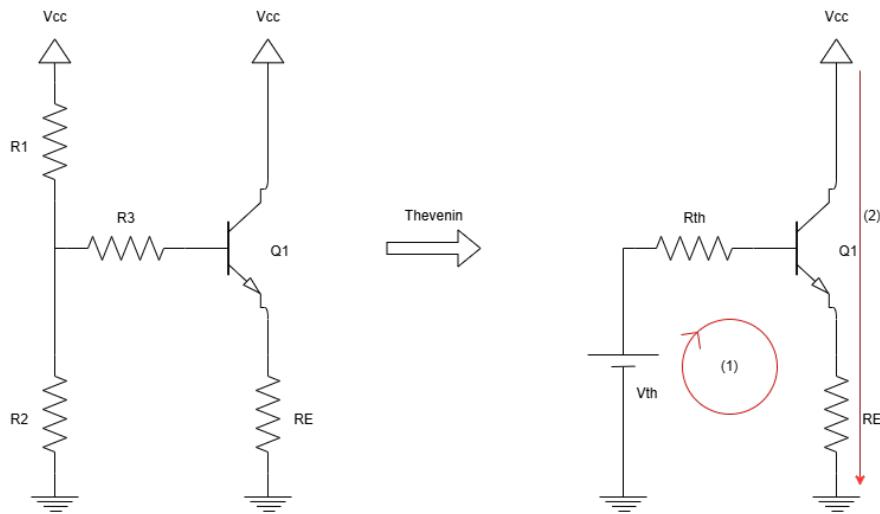

Thevenin ta có:

$$R_{th} = R_3 + R_1//R_2 = 10 + \frac{20 \times 20}{20 + 20} = 20k\Omega$$

$$V_{th} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{cc} = \frac{20}{20 + 20} \times 9 = 4.5V$$

Áp dụng KCL cho vòng (1):

$$-V_{th} + I_B R_{th} + V_{BE} + I_E R_E = 0$$

Ta có: $I_E = (\beta + 1)I_B$

$$\Rightarrow I_B = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_{th} + (\beta + 1)R_E} = \frac{4.5 - 0.774}{20 + (100 + 1) \times 2} = 0.0168 \text{ mA}$$

Ta có: $I_C = \beta I_B = 100 \times 0.0168 \text{ mA} = 1.68 \text{ mA}$.

- Tìm giá trị V_{CEQ}

Áp dụng KCL cho vòng (2):


$$-V_{cc} + V_{CE} + I_E R_E = 0$$

$$\text{Ta có: } I_C = \frac{\beta}{\beta + 1} I_E = \alpha I_E \approx I_E$$

$$\Rightarrow V_{CE} = V_{cc} - I_C R_E = 9 - 1.71 \times 2 = 5.64V$$

Vậy điểm làm việc Q của tần số 2 là : $(I_{CQ}, V_{CEQ}) = (1.68 \text{ mA}, 5.64 \text{ V})$.


- Kiểm chứng kết quả:

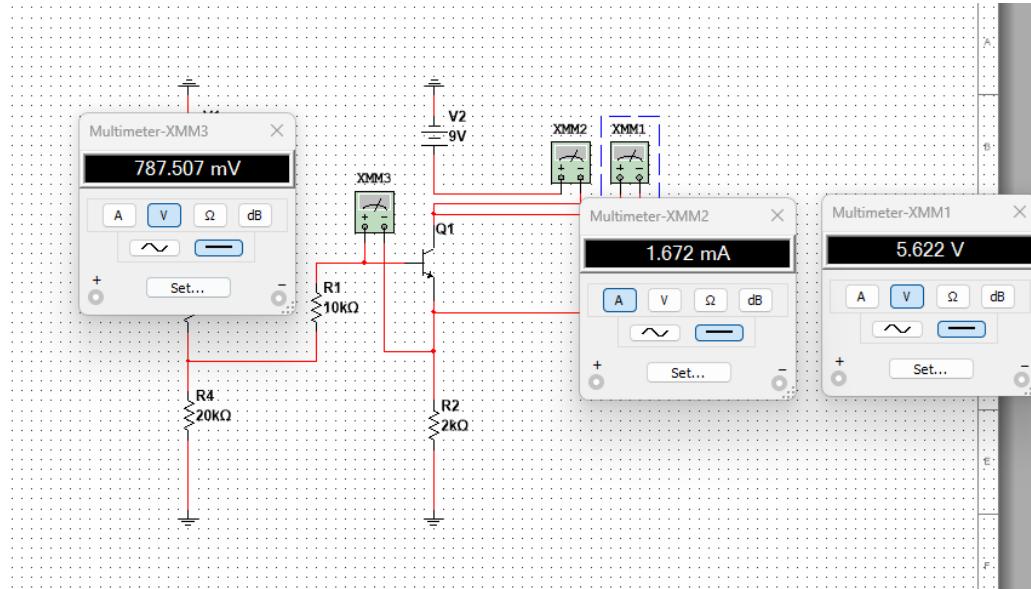

Hình 3: Kết quả điểm Q của bài 4.

b) **Đặt** $v_s = V_s \sin(\omega t)$ **vào mạch.** **Ngõ ra nối với tải** $R_L = 1k\Omega$. **Tìm** A_{vo} , G_v , R_i , R_o **của mạch.**

Xét hoạt động chế độ AC cho toàn mạch.

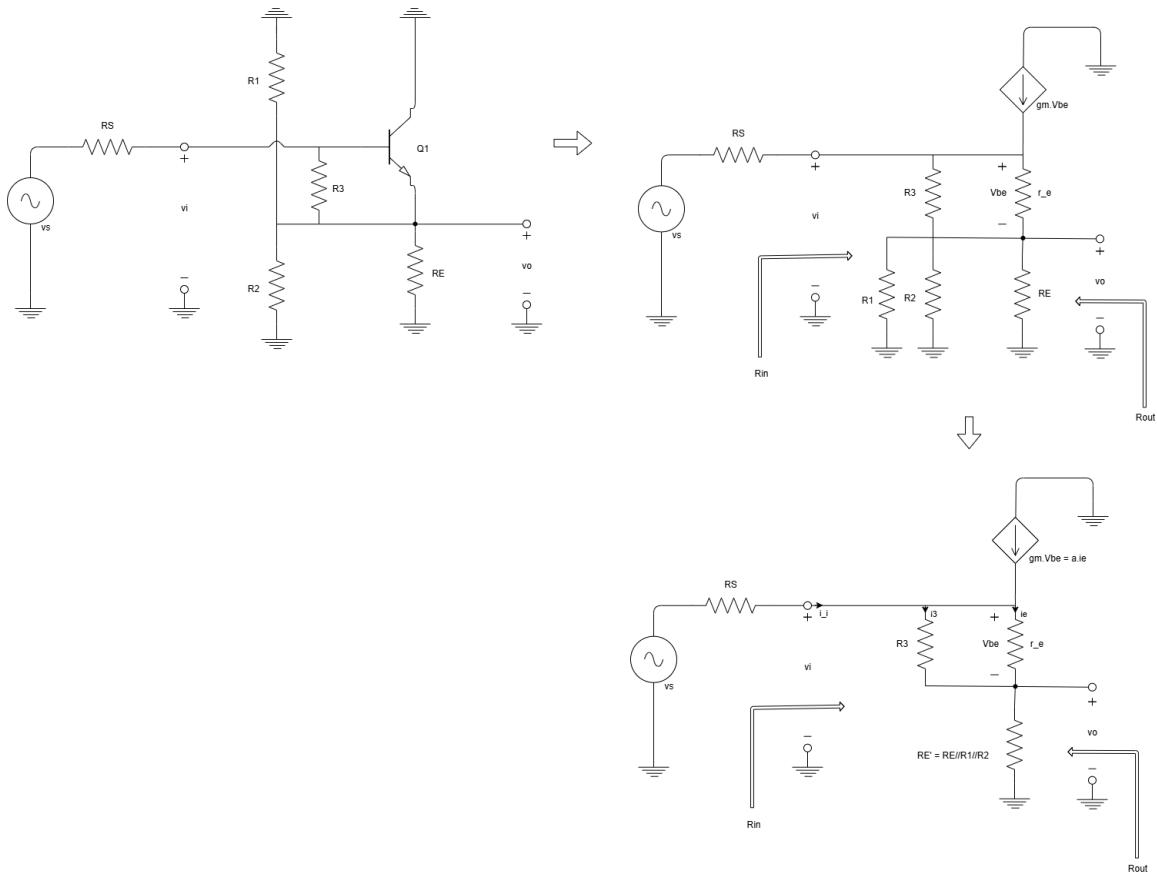

Ta có,

$$+ R'_E = R_E // R_1 // R_2 \approx 1.6667 \text{ k}\Omega$$

$$+ g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{1.68 \text{ m}}{25 \text{ m}} = 67.2 \text{ mS}$$

$$+ r_e = \frac{V_T}{I_E} = \frac{V_T}{I_C/\alpha} = \frac{25 \text{ mV}}{1.68 \text{ mA} / \frac{100}{100 + 1}} \approx 14.7336 \Omega$$

$$+ r_\pi = \beta \frac{V_T}{I_C} = 100 \times \frac{25 \text{ m}}{1.68 \text{ m}} = 1.4881 \text{ k}\Omega$$

- Tính giá trị R_{in}

Ta có, $R_{in} = \frac{v_i}{i_i}|_{i_o=0}$, đầu tiên ta xét

$$+ i_i = i_3 + i_e - \alpha i_e$$

$$\text{Trong đó, } i_3 = \frac{i_e r_e}{R_3}$$

$$\Rightarrow i_i = \frac{i_e r_e}{R_3} + i_e(1 - \alpha)$$

$$+ v_i = v_{be} + v_o$$

$$\text{Trong đó, } v_o = R'_E(i_3 + i_e) = R'_E \left(\frac{i_e r_e}{R_3} + i_e \right)$$

$$\Rightarrow R_{in} = \frac{R'_E \left(\frac{i_e r_e}{R_3} + i_e \right) + i_e r_e}{\frac{i_e r_e}{R_3} + i_e (1 - \alpha)} = \frac{R'_E \left(\frac{r_e}{R_3} + 1 \right) + r_e}{\frac{r_e}{R_3} + (1 - \alpha)} \approx 148.0428 \text{ k}\Omega.$$

$$\Rightarrow R_{in} = 148.0428 \text{ k}\Omega.$$

- Tính giá trị R_{out}

$$\text{Ta có, } R_{out} = \frac{v_o}{i_o} \Big|_{v_i=0}$$

$$\Rightarrow R_{out} = R'_E // r_e // \frac{R_3}{\beta + 1} = 12.7272 \Omega.$$

$$\Rightarrow R_{out} = 12.7272 \Omega.$$

- Tính giá trị A_{vo}

$$\text{Ta có, } A_{vo} = \frac{v_o}{v_i} \Big|_{R_L=\infty} = \frac{R'_E \left(\frac{r_e}{R_3} + 1 \right)}{R'_E \left(\frac{r_e}{R_3} + 1 \right) + r_e} \approx 0.9913 \text{ V/V.}$$



$$\Rightarrow A_{vo} = 0.9913 \text{ V/V.}$$

- Tính giá trị G_v


$$\text{ta có, } G_v = \frac{v_o}{v_s} = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_s} A_v = \frac{148.0428}{148.0428 + 10} \times 0.9914 \approx 0.9287 \text{ V/V.}$$

$$\Rightarrow G_v = 0.9287 \text{ V/V.}$$


- Kiểm tra kết quả

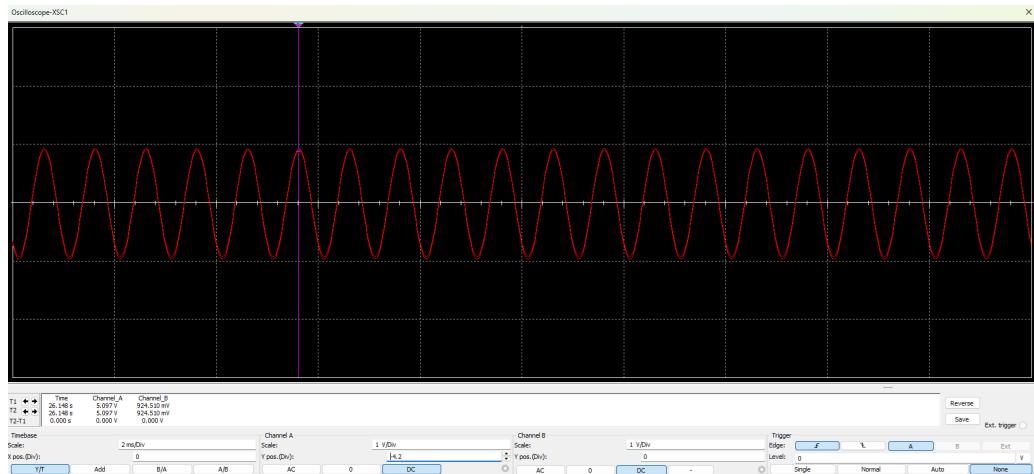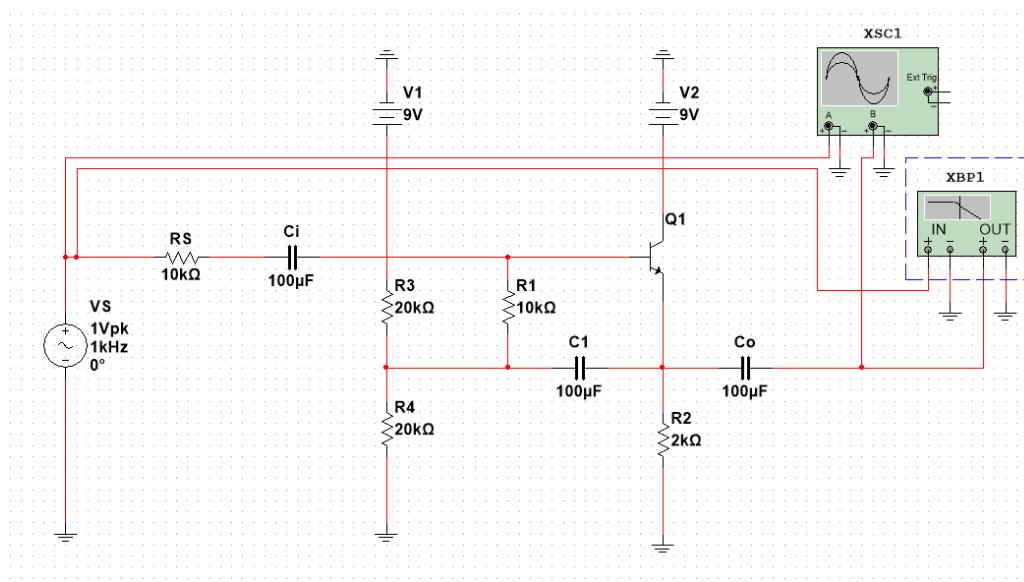

Hình 4: Coi dạng sóng ngõ vào và ngõ ra của mạch.

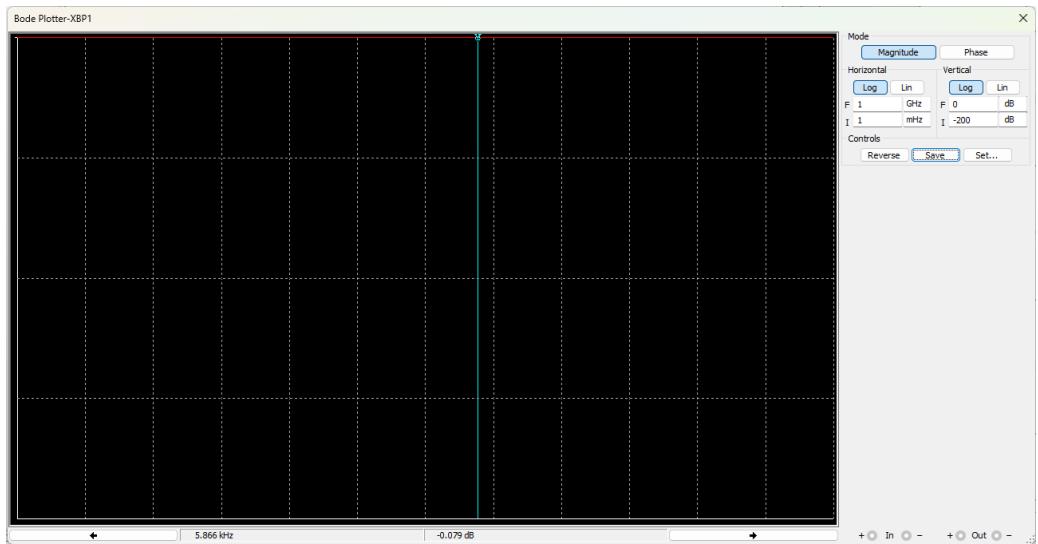


Hình 5: Tiến hành đo $A_{vo} = -0.079dB \approx 0.9909$.

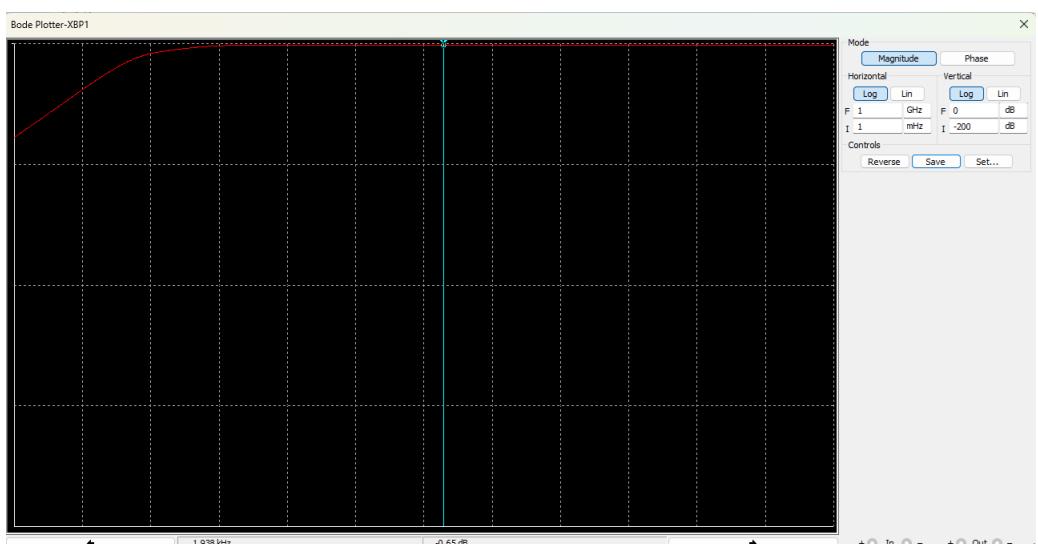

Hình 6: Tiến hành đo $G_v = -0.65dB \approx 0.9279$.

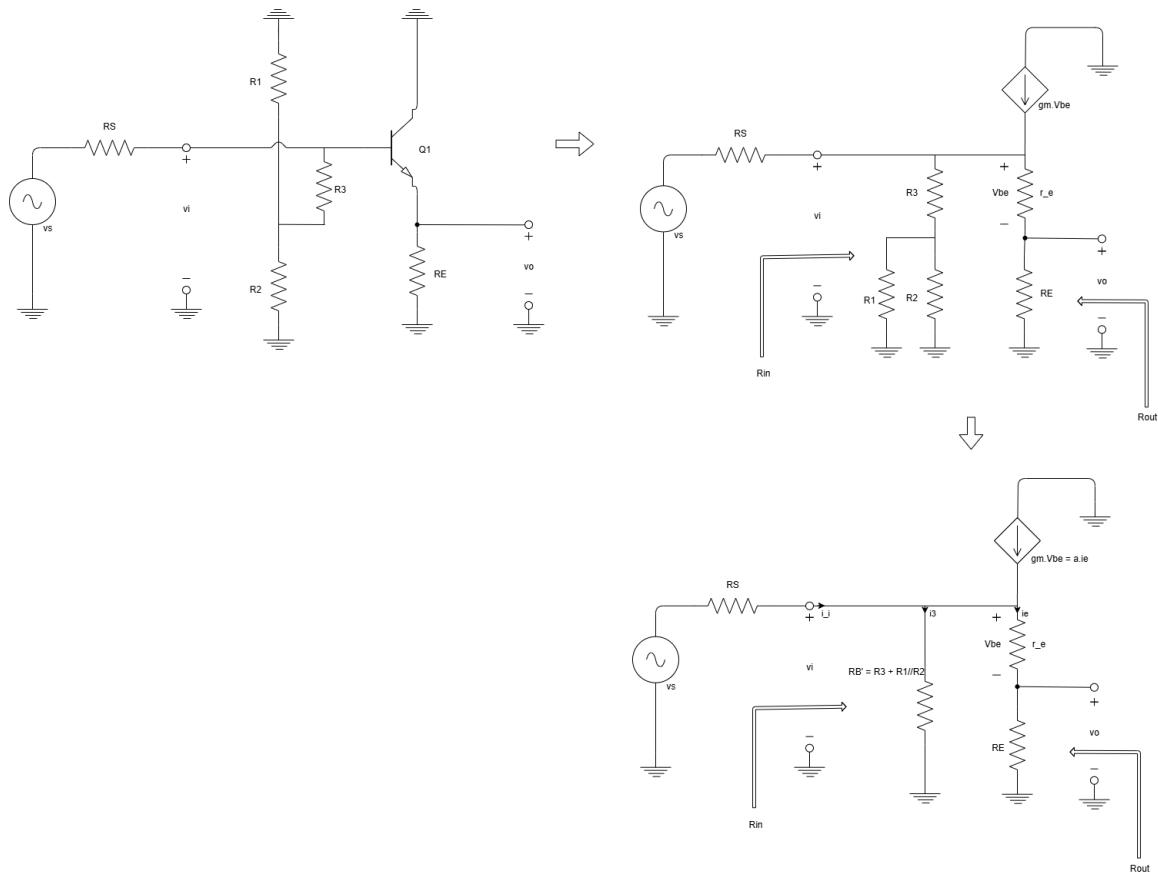c) Bỏ tụ C_B ra khỏi mạch. Lập lại câu a và b. Từ đó, nêu vai trò của tụ C_B .



Ta có,

$$+ R'_B = R_3 + R_1 // R_2 = 20 \text{ k}\Omega$$

$$+ g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{1.68 \text{ m}}{25 \text{ m}} = 67.2 \text{ mS}$$

$$+ r_e = \frac{V_T}{I_E} = \frac{V_T}{I_C/\alpha} = \frac{25 \text{ mV}}{1.68 \text{ mA} / \frac{100}{100+1}} \approx 14.7336 \Omega$$

$$+ r_\pi = \beta \frac{V_T}{I_C} = 100 \times \frac{25 \text{ m}}{1.68 \text{ m}} = 1.4881 \text{ k}\Omega$$

- Tính giá trị R_{in}

$$\text{Ta có, } R_{in} = \frac{v_i}{i_i} \Big|_{i_o=0}$$

$$\rightarrow R_{in} = R'_B // (\beta + 1)(r_e + R_E) \approx 18.2102 \text{ k}\Omega$$

$$\Rightarrow R_{in} = 18.2102 \text{ k}\Omega.$$

- Tính giá trị R_{out}

$$\text{Ta có, } R_{out} = \frac{v_o}{i_o}|_{v_i=0}$$

$$\rightarrow R_{out} = R_E // r_e = 14.6259 \Omega$$

$$\Rightarrow R_{out} = 14.6259 \Omega.$$

- Tính giá trị A_{vo}

$$\text{Ta có, } A_{vo} = \frac{v_o}{v_i}|_{R_L=\infty} = \frac{R_E}{R_E + r_e} \approx 0.9927 \text{ V/V.}$$


$$\Rightarrow A_{vo} \approx 0.9927 \text{ V/V}.$$


- Tính giá trị G_v

$$\text{ta có, } G_v = \frac{v_o}{v_s} = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_s} A_v = \frac{18.2102}{18.2102 + 10} \times 0.9927 \approx 0.6408 \text{ V/V.}$$


$$\Rightarrow G_v = 0.6408 \text{ V/V}.$$

- Kiểm tra kết quả

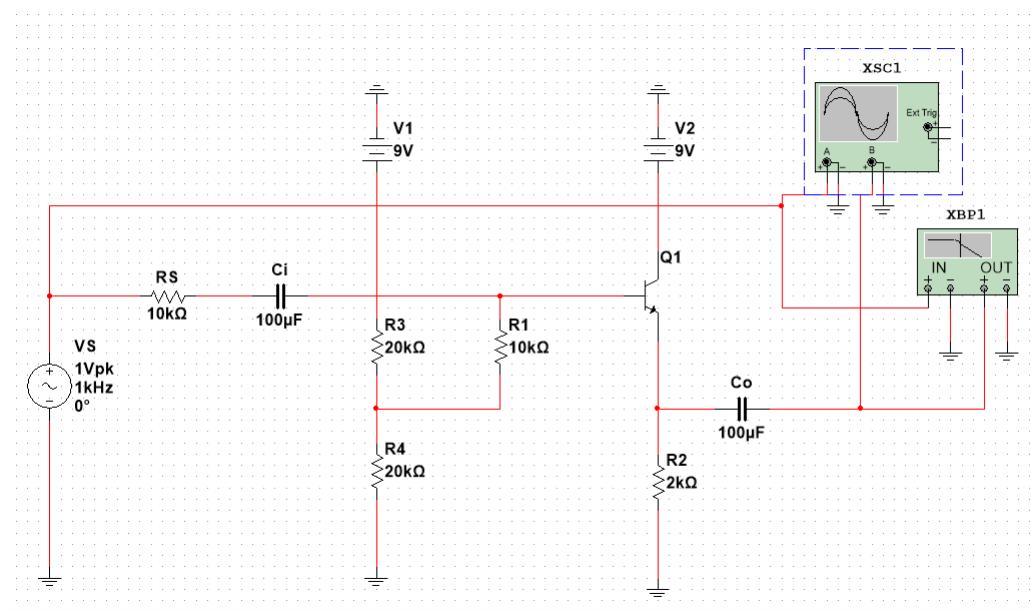


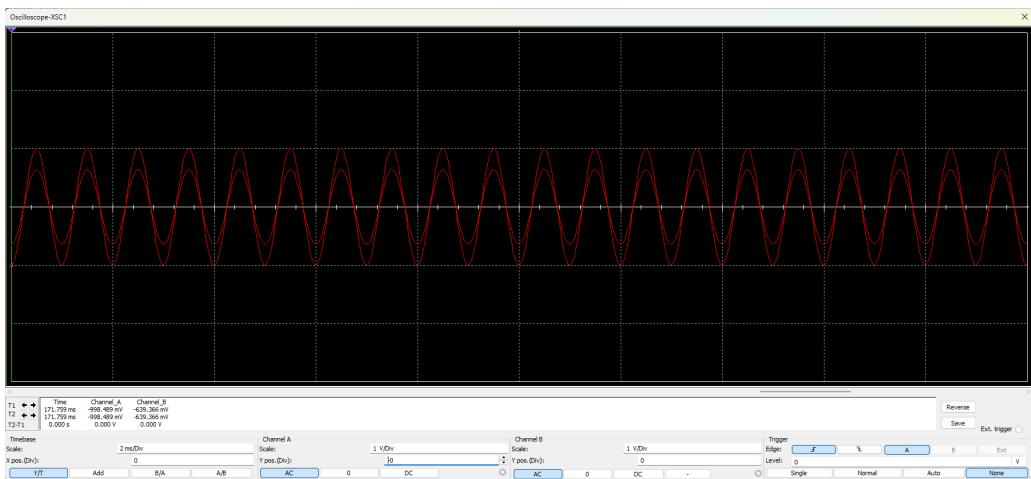

Hình 7: Coi dạng sóng ngõ vào và ngõ ra của mạch.

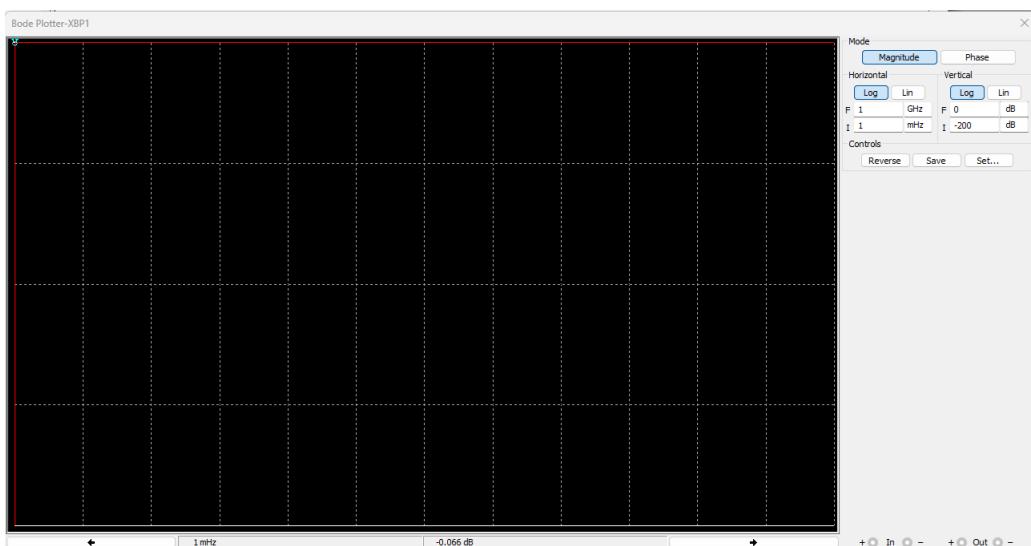

Hình 8: Tiến hành đo $A_{vo} = -0.066dB \approx 0.9924$.

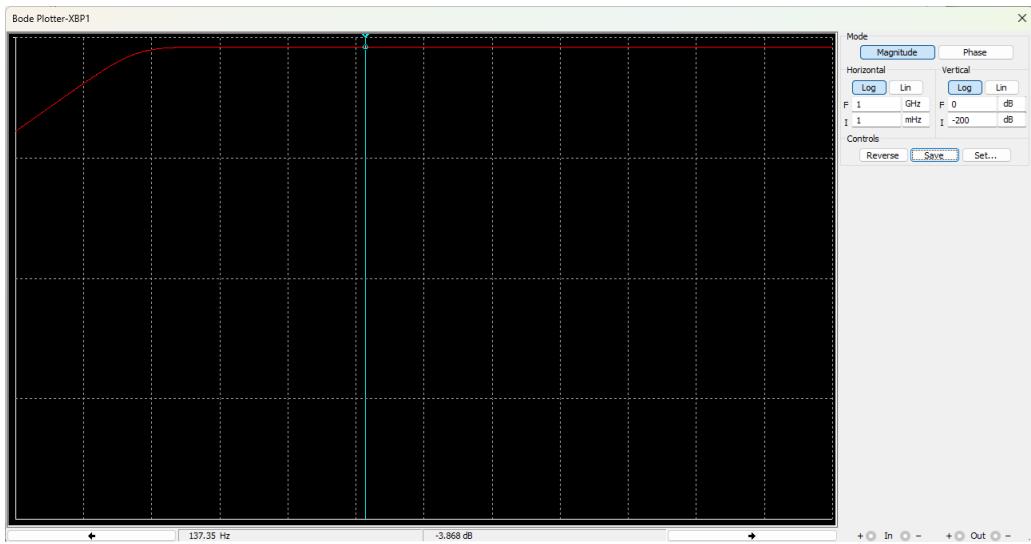


Hình 9: Tiến hành đo $G_v = -3.868dB \approx 0.6406$.

Nhận xét

Mạch trên giống với mạch Bootstrapped Emitter Follower với có một tụ C_B hồi tiếp dương qua tụ, mạch giúp tăng điện trở đầu vào giúp tăng độ lợi của mạch mà không cần tăng điện trở lên quá cao. Với một chỉ cần hồi tiếp về kết hợp một điện trở $R_1 = 10\text{ k}\Omega$ đã có thể tăng R_{in} từ $18.2102\text{ k}\Omega \rightarrow 148.0428\text{ k}\Omega$ có nghĩa là tăng lên đến 8, và tăng độ lợi G_v từ $0.6408 \rightarrow 0.9287$.

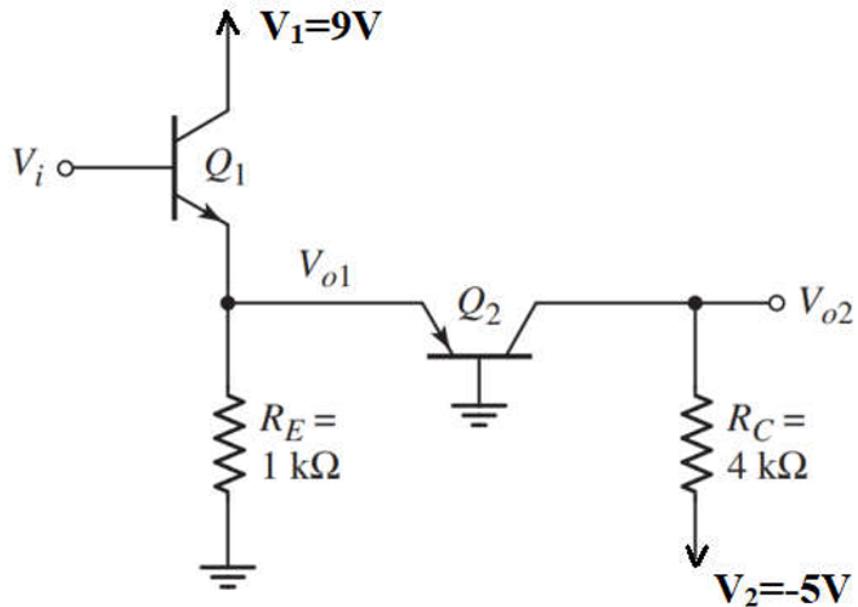
Câu 5


Cho mạch khuếch đại tín hiệu được ghép liên tầng như hình vẽ. Trong đó, Q_1 là BJT có $\beta = 100$ và mã 2SC1815, và Q_2 có $\beta = 80$ có mã là 2N2907.



a) Sử dụng phần mềm mô phỏng, vẽ VTC của mạch (ngõ vào V_i và ngõ ra là V_o).

Sử dụng chế độ DC Sweep trong Multisim để khảo sát VTC,

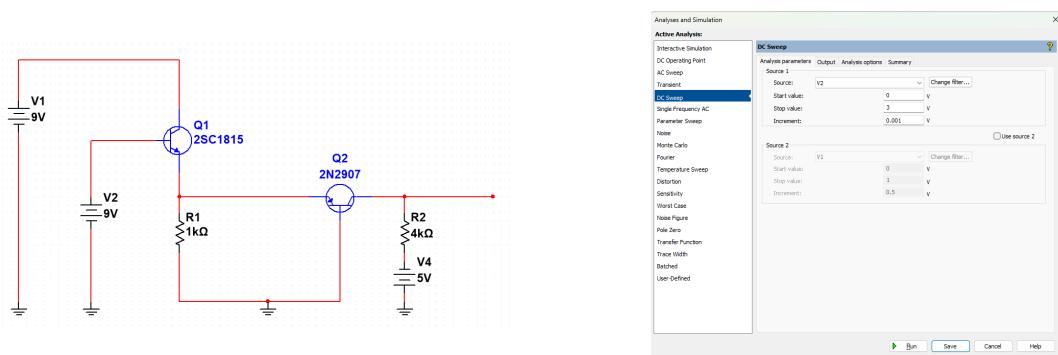


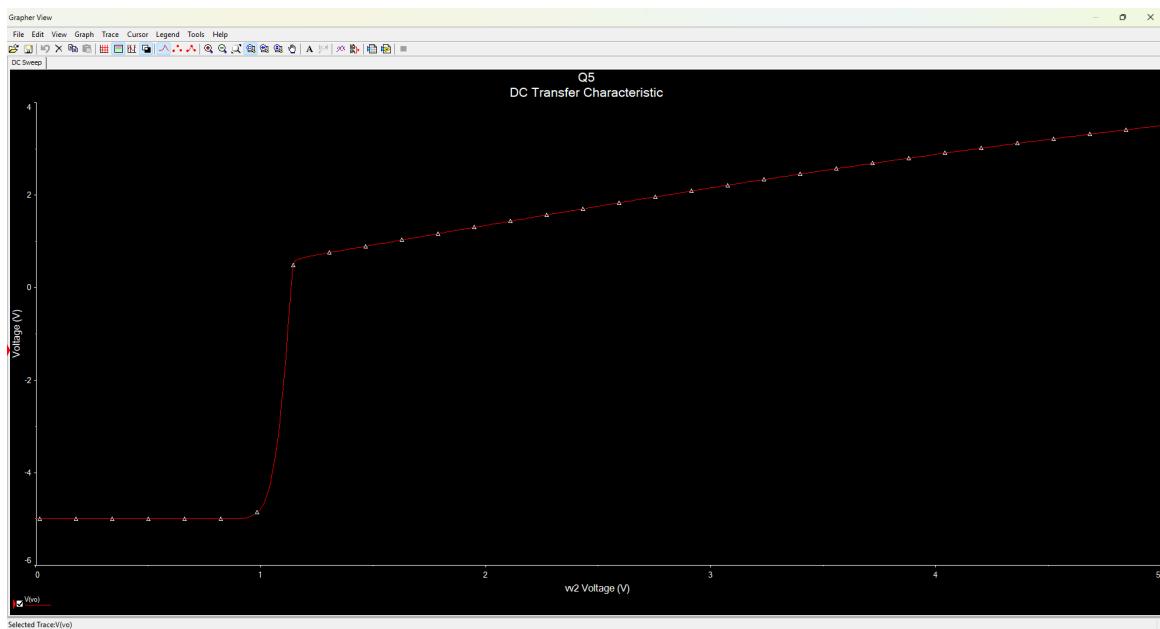

Hình 10: VTC của mạch với ngõ vào V_i và ngõ ra là V_o .


b) Lựa chọn điểm phân cực của cả mạch trên VTC và thiết kế mạch ghép vào phía trước VTC để có được điểm phân cực đó.

Quan sát VTC của mạch, để tín hiệu ngõ ra không bị méo dạng thì ta chọn điểm Q với $V_i = 1.0998 \text{ V}$.

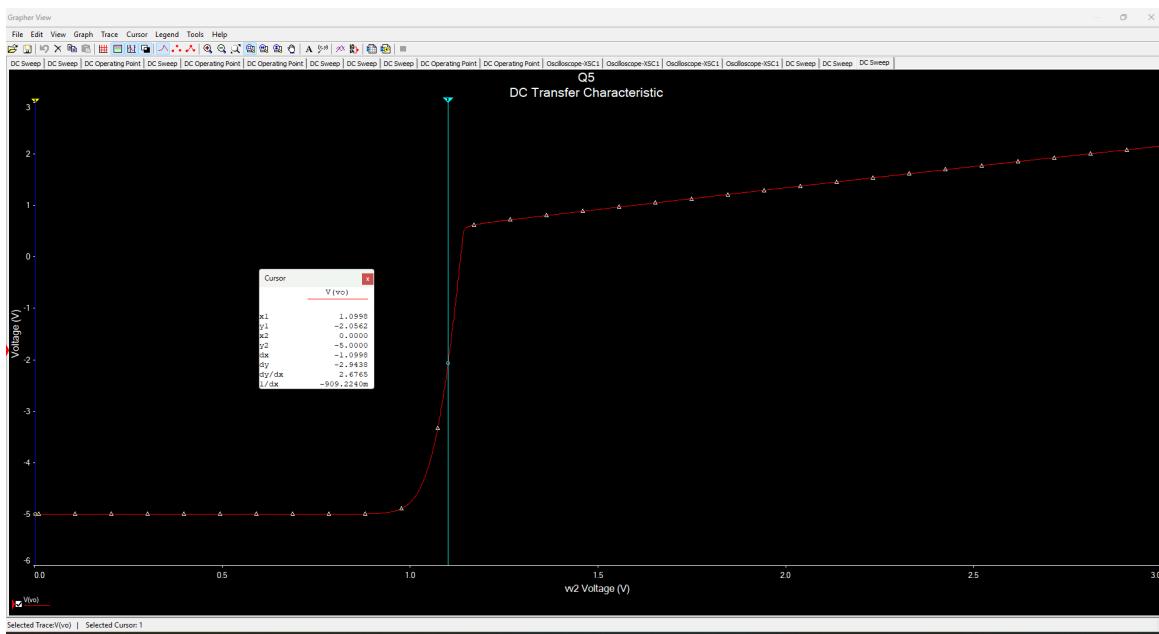


Hình 11: Điểm hoạt động của toàn mạch rơi vào tầm $V_i = 1.0998$ V để tín hiệu V_o không méo dang.

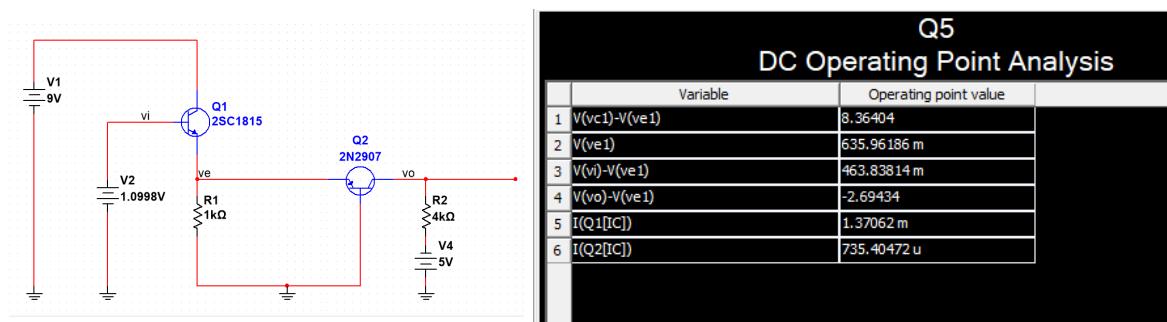Với $V_i = 1.0998$ V, ta chọn được hai điểm:



- $Q_1 = (I_{CQ1}, V_{CEQ1}) = (1.3706 \text{ mA}, 8.3640 \text{ V})$
- $Q_2 = (I_{CQ2}, V_{CEQ2}) = (0.7354 \text{ mA}, -2.6943 \text{ V})$

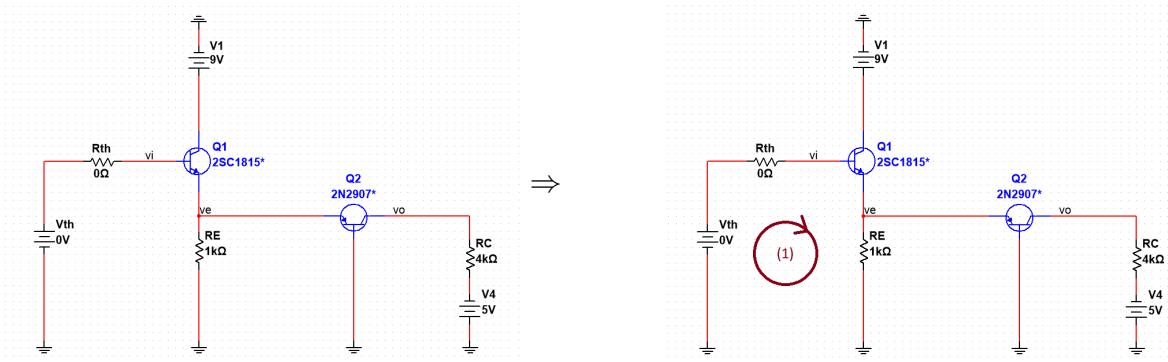Ta sử dụng một mạch phân cực R_1 và R_2 như sau:



$$\text{Ta có, } I_{C1} = 1.3706 \text{ mA} \Rightarrow I_{B1} = \frac{I_{C1}}{\beta} = \frac{1.3706}{100} = 0.013706 \text{ mA.}$$


$$I_{RE} = I_{E1} - I_{E2} = \frac{I_{C1}}{\alpha} - \frac{I_{C2}}{\alpha} = \frac{1.3706}{100} - \frac{0.7354}{100+1} = 0.64582 \text{ mA}$$

Viết KCL cho vòng (1):


$$\begin{aligned} V_{th} &= R_{th}I_{B1} + V_{BE1} + I_{RE}R_E \\ \Leftrightarrow 9 \times \frac{R_2}{R_1 + R_2} &= \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2} \times I_{B1} + V_{BE1} + R_EI_{RE} \\ \Leftrightarrow \frac{R_2}{R_1 + R_2} (9 - R_1 \times 0.013706) &= 1.1097 \end{aligned}$$

Với chọn \$R_2 = 22k\Omega \Rightarrow R_1 = 123.0036k\Omega\$.


Kết quả mô phỏng,

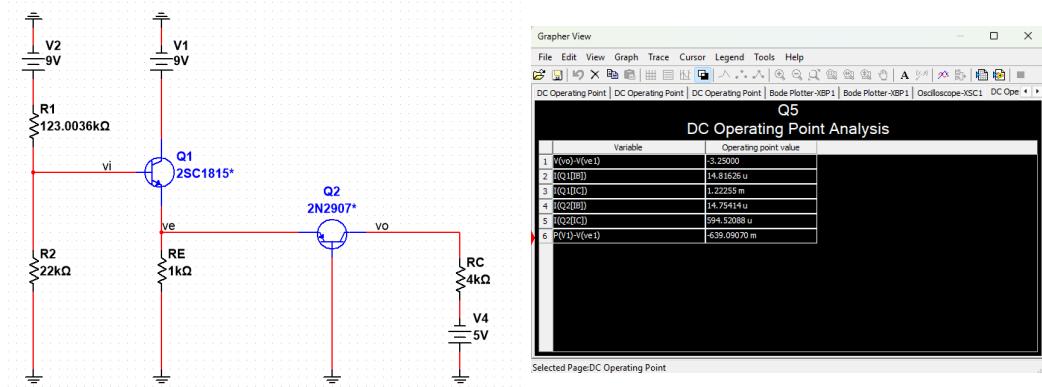

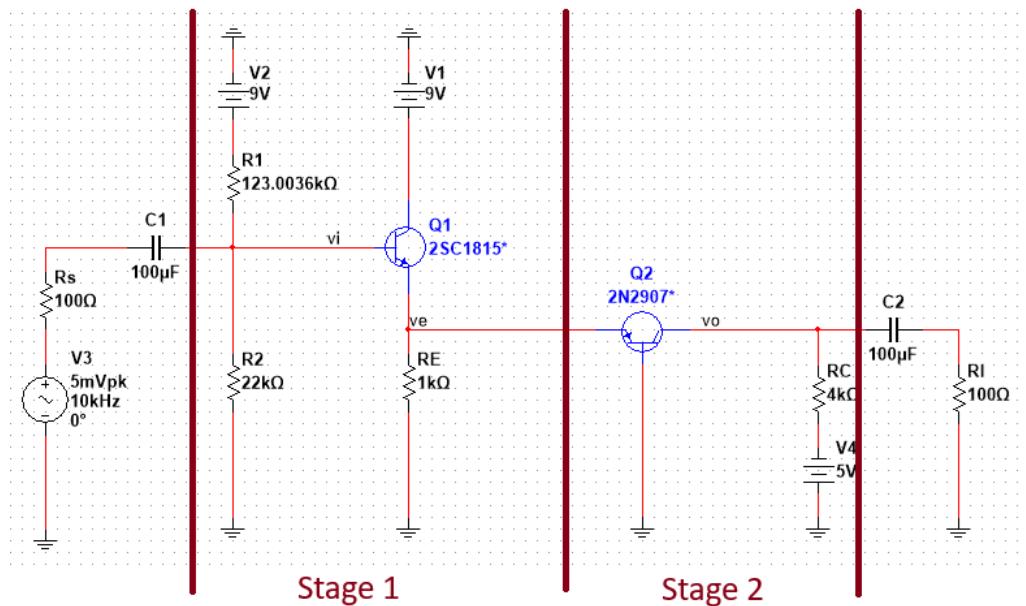c) Lựa chọn tụ C_1 (ghép tín hiệu) và C_2 (ghép tải) để mạch có $f_L = 200Hz$. Giả sử tín hiệu có nội trở 100Ω và tải có điện trở 100Ω . Sử dụng phần mềm mô phỏng, vẽ đáp ứng tần số của mạch.



- Với tầng 1

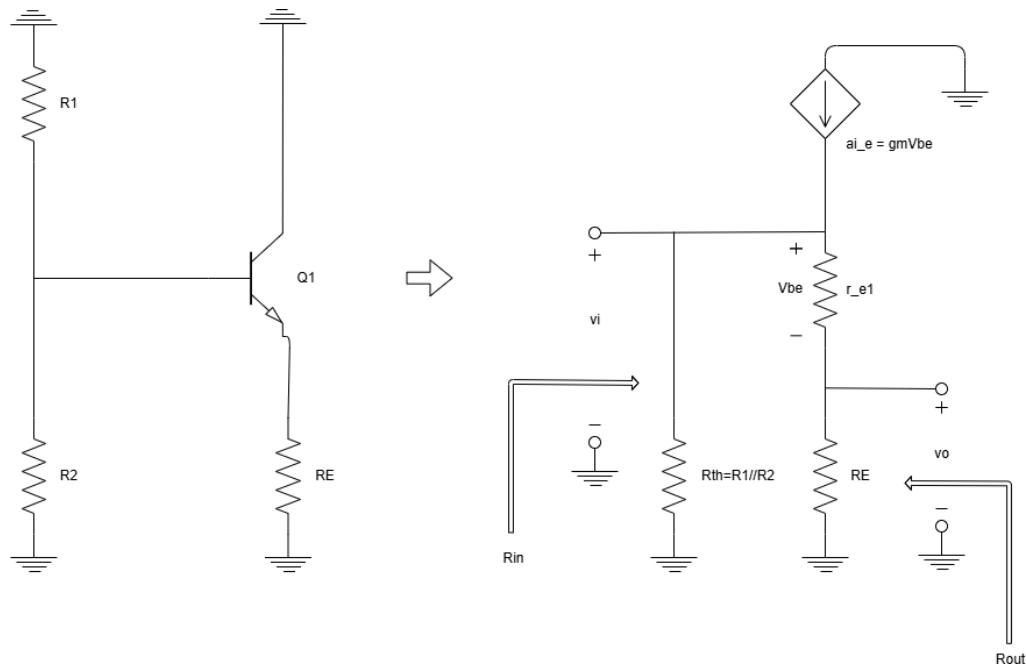

$$+ r_{e1} = \frac{V_T}{I_{E1}} = 18.0560 \Omega$$

$$+ r_{\pi 1} = \beta \frac{V_T}{I_{C1}} = 1.8240 \text{ k}\Omega$$

$$+ g_{m1} = \frac{I_{C1}}{V_T} = 54.824 \text{ mS}$$

Tính $R_{in1} = \frac{v_i}{i_i}|_{i_o=0} = R_{th}/(\beta + 1)(r_{e1} + R_E)$

$$\Rightarrow R_{in1} = 15.7954 \text{ k}\Omega$$


Tính $R_{out1} = \frac{v_o}{i_o}|_{v_i=0} = r_{e1}/R_E$

$$\Rightarrow R_{out1} = 17.7358 \Omega$$

Tín $A_{vo1} = \frac{v_o}{v_i}|_{R_L=\infty} = \frac{R_E}{R_E + r_{e1}}$

$$\Rightarrow A_{vo1} = 0.9823 \text{ V/V}$$

- Với tầng 2

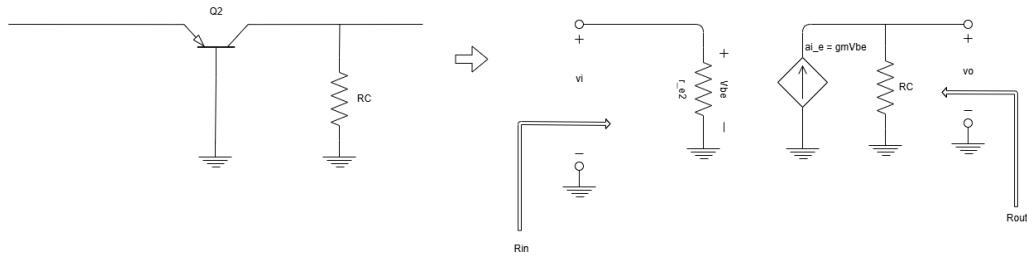

$$+ r_{e2} = \frac{V_T}{I_{E2}} = 33.6585 \Omega$$

$$+ r_{\pi 2} = \beta \frac{V_T}{I_{C2}} = 2.7196 \text{ k}\Omega$$

$$+ g_{m2} = \frac{I_{C1}}{V_T} = 29.416 \text{ mS}$$

Tính $R_{in2} = \frac{v_i}{i_i}|_{i_o=0} = r_{e2}$

$$\Rightarrow R_{in2} = 33.6585 \Omega$$

Tính $R_{out2} = \frac{v_o}{i_o}|_{v_i=0} = R_C$

$$\Rightarrow R_{out2} = 4 \text{ k}\Omega$$

Tín $A_{vo2} = \frac{v_o}{v_i}|_{R_L=\infty} = -g_{m2}R_C$


$$\Rightarrow A_{vo2} = 117.664 \text{ V/V}$$

Lựa chọn C_1 và C_2 để $f_L = 200 \text{ Hz}$

$$- f_{C_1} = \frac{1}{2\pi\omega_1 C_1 (R_{in1} + R_s)} = 200\text{Hz}$$

$$\Rightarrow C_1 =$$

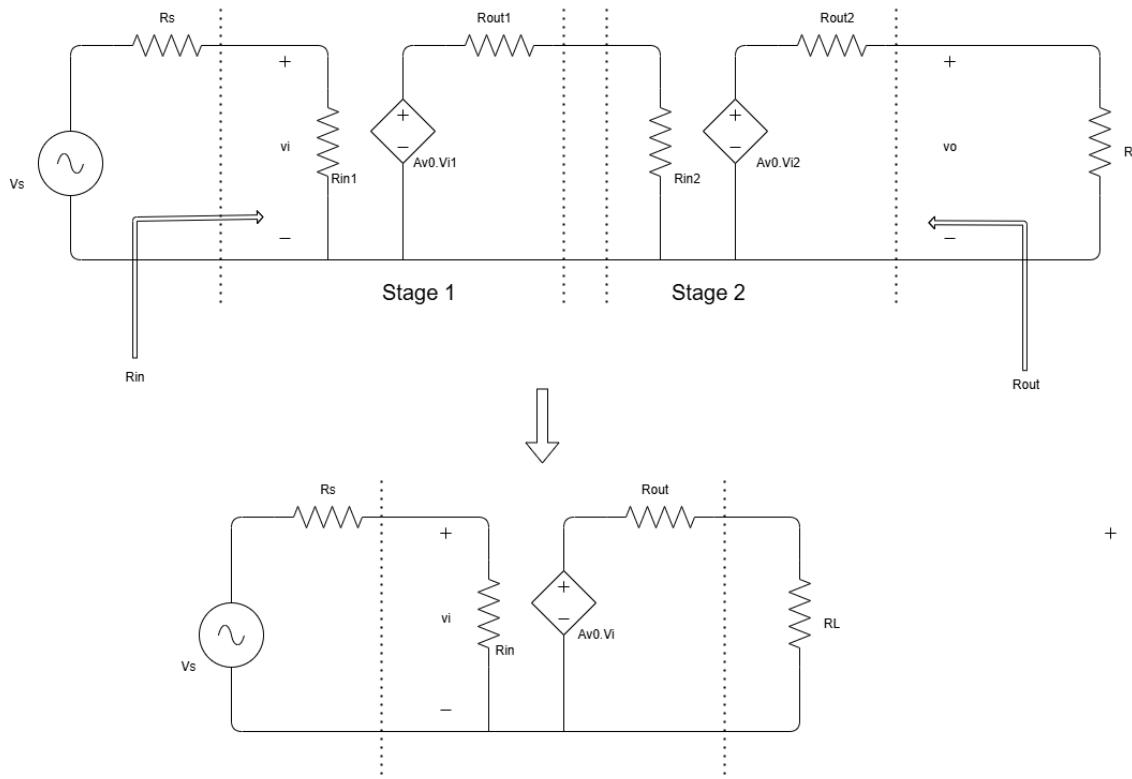d) Đặt vào mạch tín hiệu xoay chiều có biên độ 5mV và tần số 10KHz. Sử dụng phần mềm mô phỏng, cho biết tín hiệu tại V_{o1} và V_{o2} .
Giải thích




$$+ A_{vo} = A_{vo2} \frac{R_{in2}}{R_{out1} + R_{in2}} A_{vo1} = 75.6951 \text{ V/V}$$

$$+ A_v = A_{vo} \frac{R_L}{R_L + R_{out2}} = 1.8462 \text{ V/V}$$

$$+ G_v = \frac{R_s}{R_s + R_{in1}} A_v = 1.8346 \text{ V/V} \approx 5.2708 \text{ dB}$$

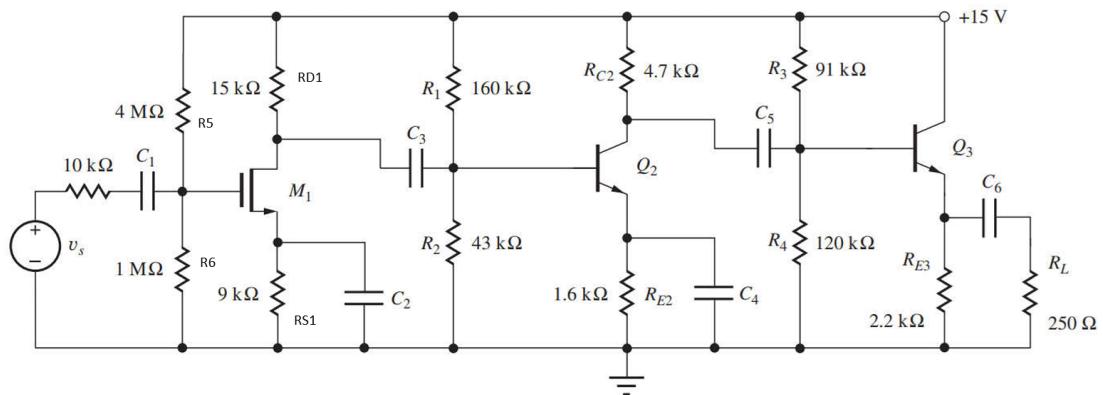Câu 6


Cho mạch khuếch đại tín hiệu được ghép liên tầng như hình vẽ. Giả sử các tụ có điện dung rất lớn. Các thông số $\beta = 100$, $K_n = 1mA/V^2$, $V_{TN} = 1V$. BJT có $V_A = \infty$ và FET có $\lambda = 0$.



a) Tìm các điểm hoạt động của Q

Xét hoạt động chế độ DC cho toàn mạch.

- Tầng 1:

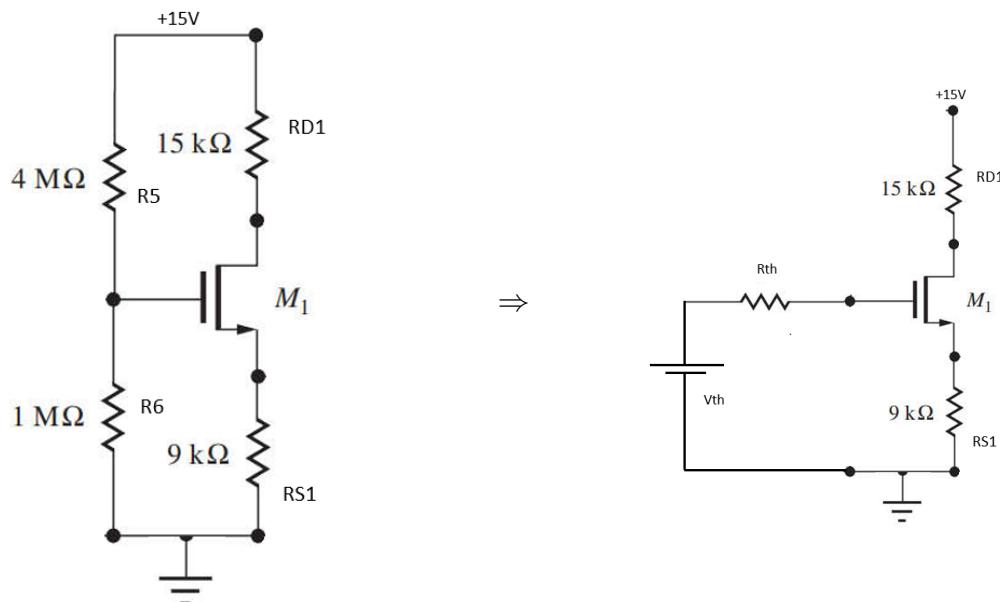

Thevenin ta có:

$$R_{th} = R_5 // R_6 = \frac{4M \times 1M}{4M + 1M} = 0.8M \Omega$$

$$V_{th} = \frac{R_6}{R_5 + R_6} \times V_{cc} = \frac{1M}{1M + 4M} \times 15 = 3V$$

$$\Rightarrow V_G = 3V \Rightarrow V_{GS} = V_G - V_S = 3 - V_S$$

$$\text{Với } V_S = I_{DS} \times R_{S1} \Rightarrow V_{GS} = 3 - I_{DS} \times R_{S1}$$

$$\begin{aligned} I_{DS1} &= \frac{1}{2} K_n (V_{GS} - V_{tn})^2 \\ &= \frac{1}{2} K_n (3 - I_{DS} \times R_{S1} - V_{tn})^2 \\ &= \frac{1}{2} (3 - I_{DS} \times 9 - 1)^2 \end{aligned}$$


$$\Rightarrow \begin{cases} I_{DS1} = 0.3097mA \rightarrow V_{GS} = 3 - 0.3097 \times 9 = 0.2127V < V_{tn} (\text{Loại}) \\ I_{DS1} = 0.1595mA \rightarrow V_{GS} = 3 - 0.1595 \times 9 = 1.5645V > V_{tn} (\text{Thỏa}) \end{cases}$$

$$\Rightarrow V_D = V_{cc} - I_D \times R_{D1} = 15 - 0.1595 \times 15 = 12.6075V$$

$$\Rightarrow V_{DS1} = V_D - V_S = 11.1720V$$

Vậy điểm làm việc Q của tầng 1 là : $(I_{DS1}, V_{DS1}) = (0.1595mA, 11.1720V)$.

- Tầng 2:

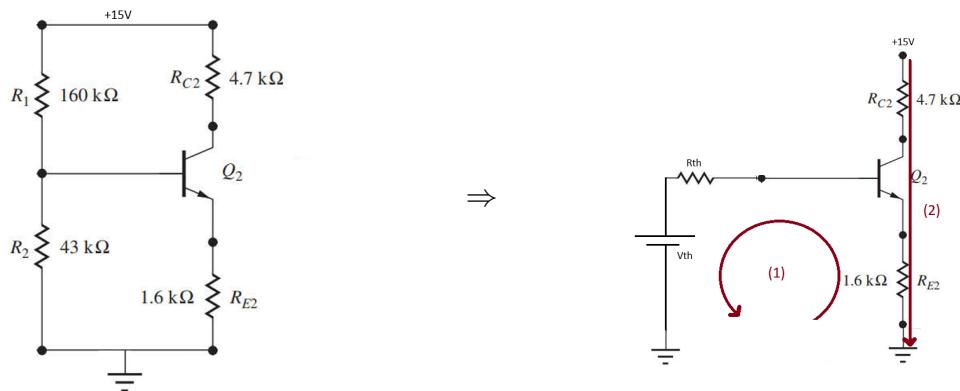

Thevenin ta có:

$$R_{th} = R_1 // R_2 = \frac{160k \times 43k}{160k + 43k} \approx 33.8916k \Omega$$

$$V_{th} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times V_{cc} = \frac{43k}{160k + 43k} \times 15 \approx 3.1773V$$

Áp dụng KVL cho vòng (1):

$$-I_{E2} \times R_{E2} - V_{BE} - I_{B2} \times R_{th} + V_{th} = 0$$

Ta có: $I_{E2} = (\beta + 1)I_B$

$$\Rightarrow I_B = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_{th} + (\beta + 1)R_{E2}} = \frac{3.1773 - 0.7}{33.8916 + (100 + 1)1.6} = 0.0127mA$$

Ta có: $I_{C2} = \beta I_{B2} = 100 \times 0.0127mA = 1.270mA$.

Áp dụng KVL cho vòng (2):


$$-V_{cc} + I_{C2}R_{C2} + V_{CE} + I_{E2}R_{E2} = 0$$

Ta có: $I_{C2} = \frac{\beta}{\beta + 1}I_{E2} = \alpha I_{E2} \approx I_{E2}$

$$\Rightarrow V_{CE2} = V_{cc} - I_{C2}(R_{C2} + R_{E2}) = 15 - 1.270(4.7 + 1.6) = 6.9990V$$

Vậy điểm làm việc Q của tầng 2 là : $(I_{CQ2}, V_{CEQ2}) = (1.270mA, 6.9990V)$.

- Tầng 3:

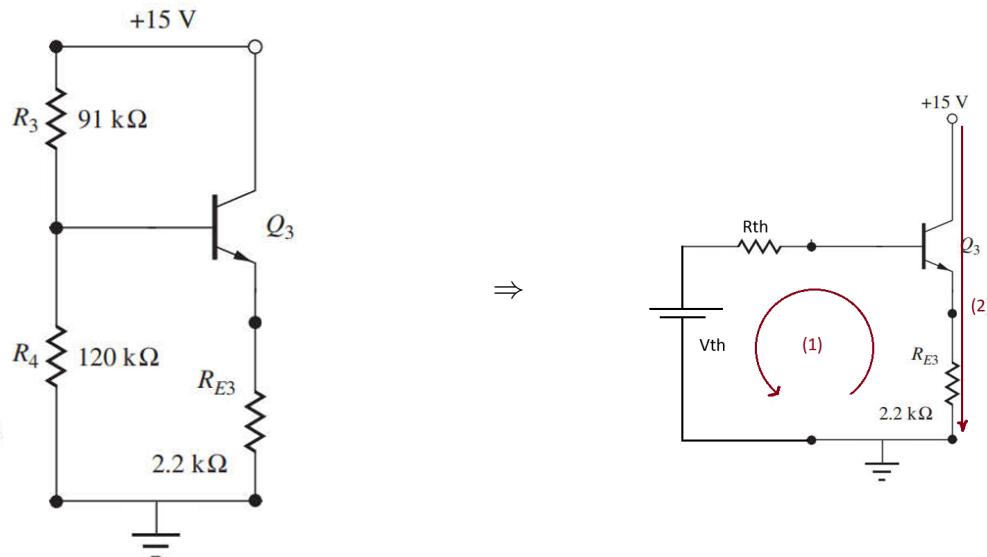

Thevenin ta có:

$$R_{th} = R_3 // R_4 = \frac{91k \times 120k}{91k + 120k} \approx 51.7536k\Omega$$

$$V_{th} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \times V_{cc} = \frac{120k}{91k + 120k} \times 15 \approx 8.5308V$$

Áp dụng KVL cho vòng (1):

$$-I_{E3} \times R_{E3} - V_{BE} - I_{B3} \times R_{th} + V_{th} = 0$$

Ta có: $I_{E3} = (\beta + 1)I_{B3}$

$$\Rightarrow I_{B3} = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_{th} + (\beta + 1)R_{E3}} = \frac{8.5308 - 0.7}{51.7536 + (100 + 1)2.2} = 0.0286mA$$

Ta có: $I_{C3} = \beta I_{B3} = 100 \times 0.0286mA = 2.86mA$.

Áp dụng KVL cho vòng (2):


$$-V_{cc} + V_{CE} + I_E R_{E2} = 0$$

$$\text{Ta có: } I_{C3} = \frac{\beta}{\beta + 1} I_{E3} = \alpha I_{E3} \approx I_E$$

$$\Rightarrow V_{CE3} = V_{cc} + R_{E2} I_{E3} = 15 - 2.86(2.2) = 8.708V$$


Vậy điểm làm việc Q của tần số 3 là : (I_{CQ3}, V_{CEQ3}) = (2.86mA, 8.708V).

Kiểm chứng kết quả

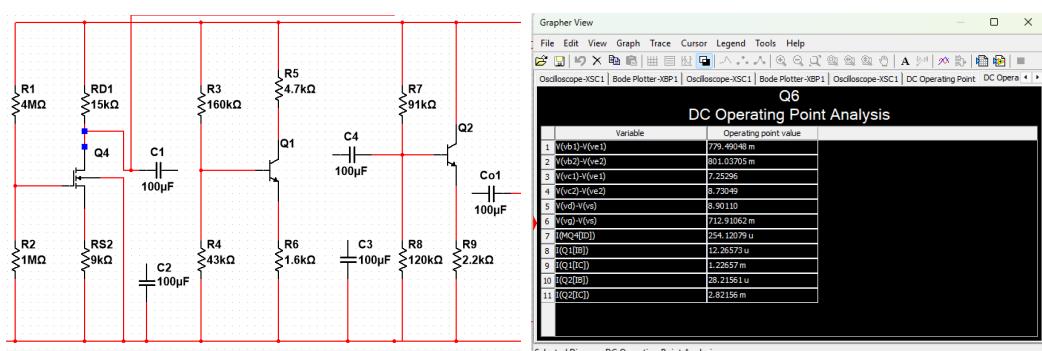


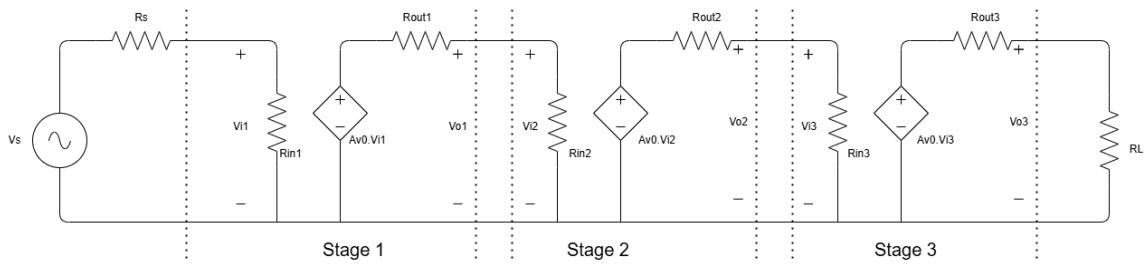b) Tìm A_v , G_v , R_i , R_o của mạch.

Xét hoạt động chế độ AC cho toàn mạch, ta có mạch tương đương như sau:



- Tầng 1:

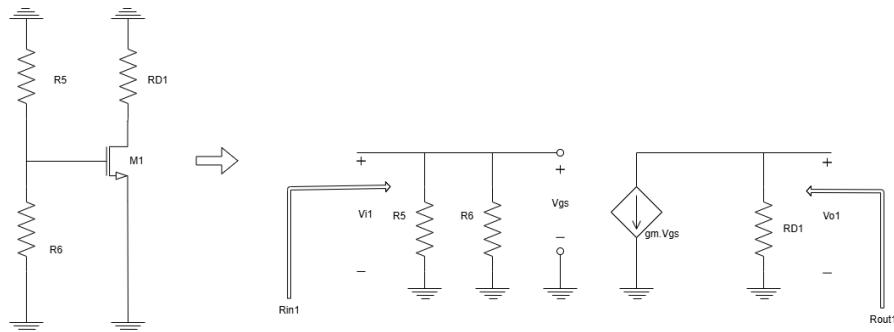


$$+ R_{in1} = \frac{v_i}{i_i}|_{v_o=0} = R_5 // R_6 = \frac{4M \times 1M}{4M + 1M} = 0.8M \Omega$$

$$+ R_{out1} = \frac{v_o}{i_o}|_{i_i=0} = R_{D1} = 15k \Omega$$

$$+ A_{vo1} = \frac{v_{o1}}{v_{i1}}|_{R_L=\infty} = \frac{v_{o1}}{V_{gs}} = -g_m R_{D1}$$

$$\begin{aligned} & \text{Trong đó, } g_m = \frac{2I_{DQ}}{V_{OV}} = \frac{2I_{DQ}}{V_{GS} - V_{tn}} = \frac{2 \times 0.1595mA}{1.5645V - 1V} \approx 0.5651mA/V \\ & \Rightarrow A_{vo1} = -0.5651mA/V \times 15k = -8.4765V/V. \end{aligned}$$

- Tầng 2:

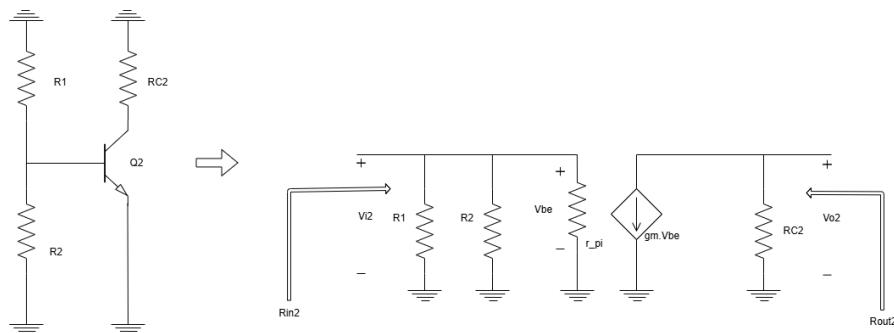

$$+ R_{in2} = \frac{v_i}{i_i}|_{i_o=0} = R_1 // R_2 // r_\pi$$

$$\begin{aligned} & \text{Trong đó, } r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = \beta \frac{V_T}{I_C} = 100 \frac{25mV}{1.270mA} = 1.9685k \Omega \\ & \Rightarrow R_{in2} = 1.8604k \Omega \end{aligned}$$


$$+ R_{out2} = \frac{v_o}{i_o}|_{v_i=0} = R_{C2} = 4.7k\Omega$$

$$+ A_{vo_2} = \frac{v_{o2}}{v_{i2}}|_{R_L=\infty} = \frac{v_{o2}}{v_{be}} = -g_m R_{C2}$$

$$\text{Trong đó, } g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{1.270mA}{25mV} = 0.0508A/V$$

$$\Rightarrow A_{vo_2} = -0.0508 \times 4.7k = -238.76V/V.$$

- Tầng 3:

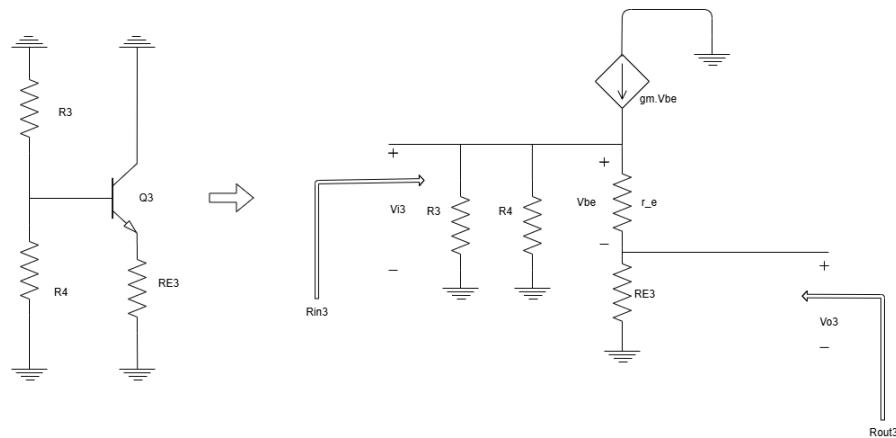

$$+ R_{in3} = \frac{v_i}{i_i}|_{i_o=0} = R_3//R_4//((\beta + 1)(r_e + R_{E3}))$$

$$\text{Trong đó, } r_e = \alpha \frac{V_T}{I_C} = \frac{\beta}{\beta + 1} \frac{V_T}{I_C} = \frac{100}{100 + 1} \frac{25mV}{12.86mA} = 8.6547\Omega$$


$$\Rightarrow R_{in3} = 42.0078k\Omega$$

$$+ R_{out3} = \frac{v_o}{i_o}|_{v_i=0} = (r_e//R_{E3}) = 8.6208\Omega$$

$$+ A_{vo_3} = \frac{v_{o3}}{v_{i3}}|_{R_L=\infty} = \frac{R_{E3}}{r_e + R_{E3}} = 0.9961V/V$$

$$\Rightarrow A_{vo_3} = 0.9961V/V.$$

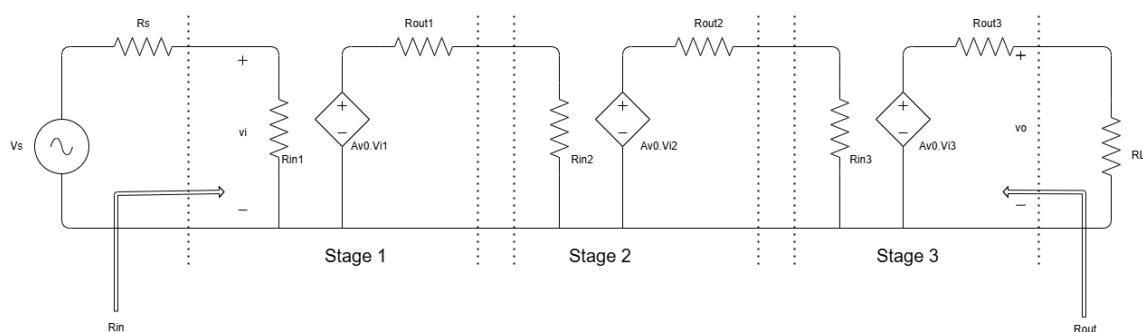Cuối cùng ta có mạch tương đương như sau:



- $R_{in} = R_{in1} = 0.8M\Omega$

- $R_{out} = R_{out3} = 8.6208\Omega$

$$\begin{aligned} - A_{vo} &= \frac{v_o}{v_i} \Big|_{R_L=\infty} \\ &= A_{vo_3} \frac{R_{in3}}{R_{in3} + R_{out2}} A_{vo_2} \frac{R_{in2}}{R_{in2} + R_{out1}} A_{vo_1} \\ &= 200.0600 V/V \end{aligned}$$

$\Rightarrow A_{vo} = 200.0600 V/V$


$$- A_v = A_{vo} \frac{R_L}{R_L + R_{out3}} = 193.3913 V/V$$

$\Rightarrow A_v = 193.3913 V/V$


$$- G_v = \frac{R_{in1}}{R_{in1} + R_s} A_v = 191.0038 V/V$$

$\Rightarrow G_v = 191.0038 V/V$


Kiểm tra kết quả

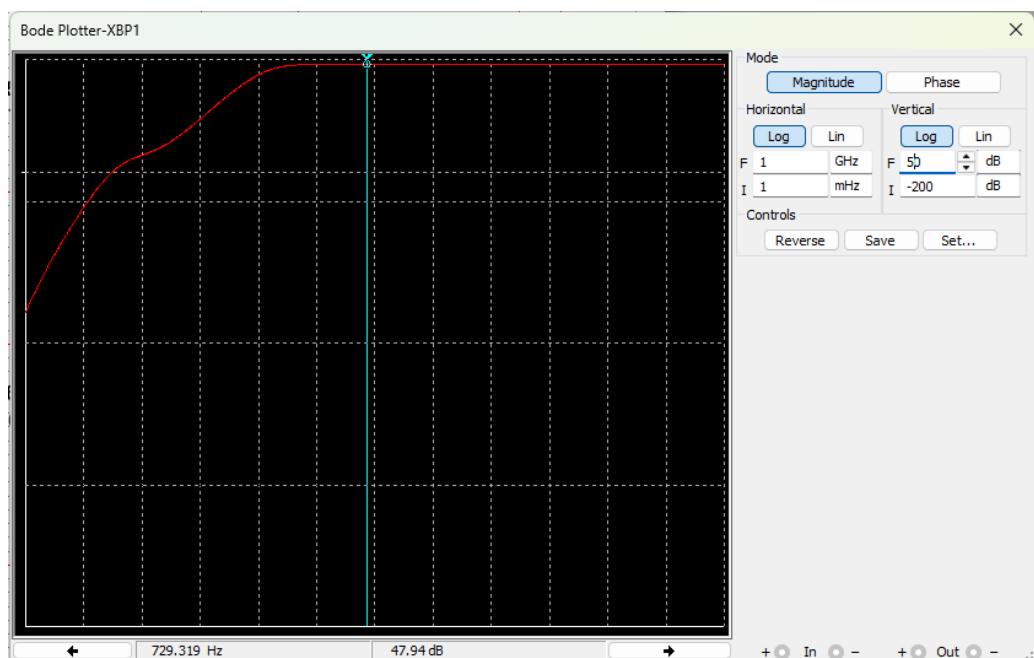

Hình 12: Với $A_{vo} = 47.94db = 249.44595 V/V$.

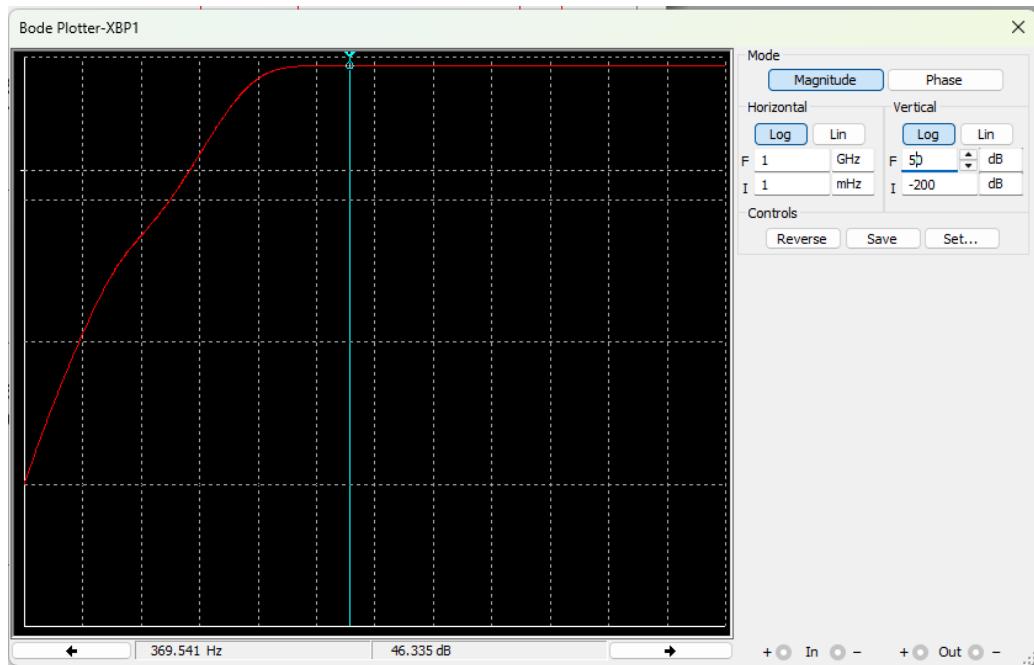

Hình 13: Với $A_v = 46.335 \text{db} = 207.3719 \text{V/V}$.

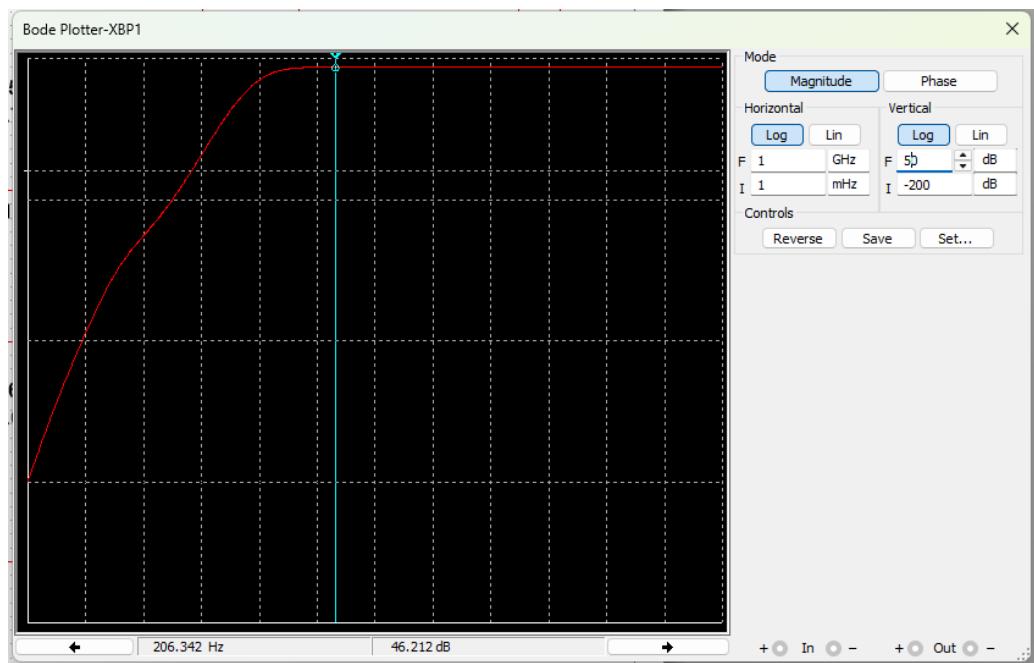


Hình 14: Với $G_v = 46.121 \text{db} = 202.3252 \text{V/V}$.

c) Vẽ dạng sóng ngõ vs và vo khi đi qua từng tầng (vị trí trước khi đi qua tụ ghép).


Cho $V_s = 5 \sin(\Omega t)$ (mV)

- Qua tầng đầu tiên, Tầng 1

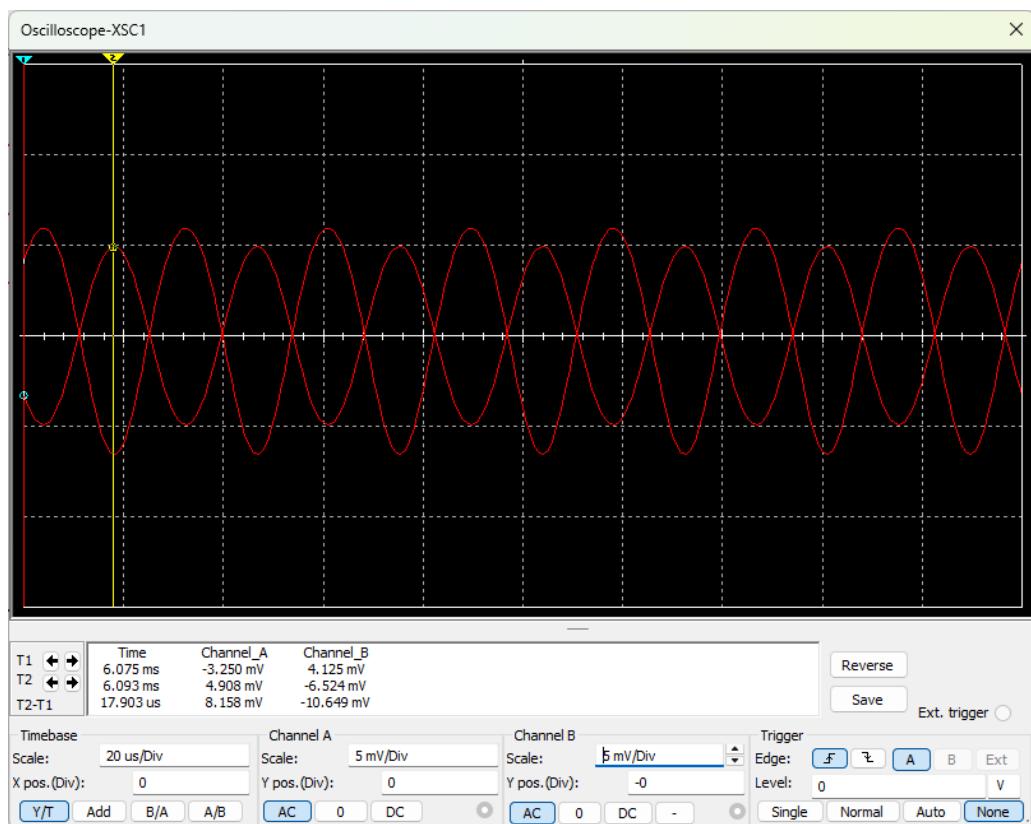


Ta thấy với $A_{vo1} = -8.4765 \text{ V/V}$ với tính toán thì sóng bị đảo pha so với sóng ban đầu và được khuếch đại lên 8.4765 lần.

- Qua tầng tiếp theo, Tầng 2

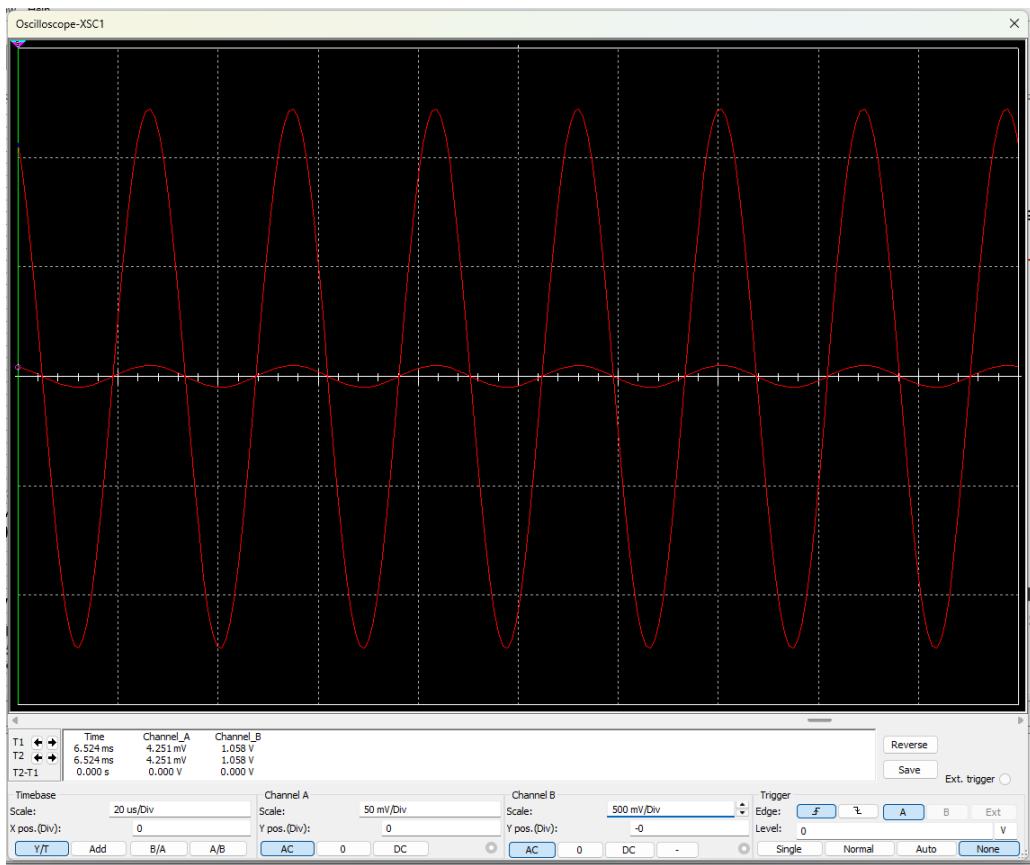

Sau khi qua tầng 2 với $A_{vo2} = -238.76 \text{ V/V}$, thì dạng sóng được đưa về đúng pha ban đầu và được khuếch đại lên thêm để có trị rất lớn so với ngõ vào.


- Tầng cuối cùng, Tầng 3

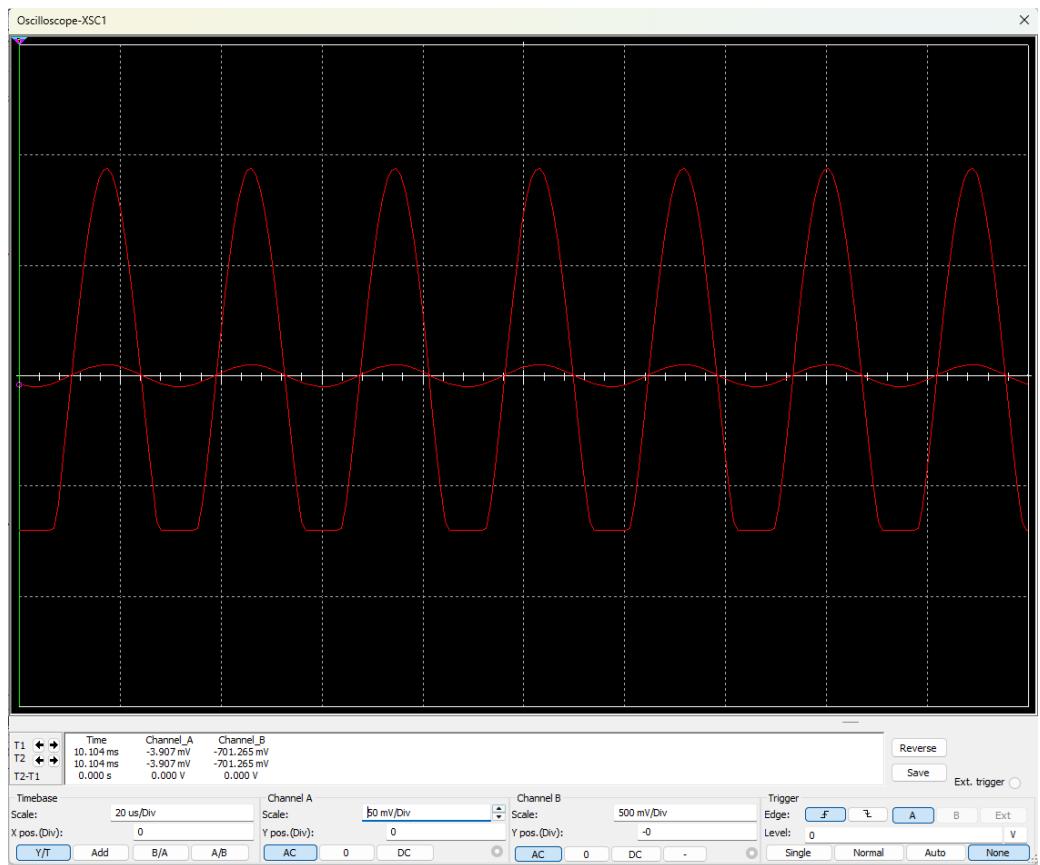

Sau khi qua tầng 3 thì tín hiệu bị xén phía bên dưới, chúng tôi điđiểm phân cực Q_3 cần được điều chỉnh lại để có thể lấy được trọn tín hiệu.

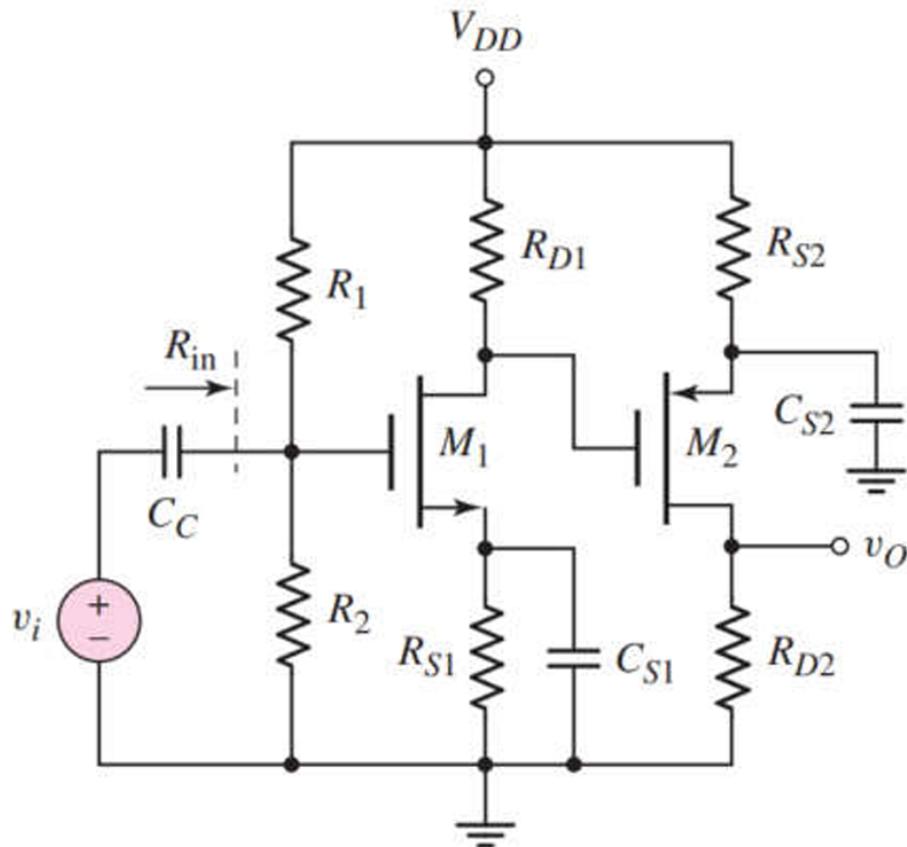Câu 8

Cho mạch khuếch đại như hình vẽ, mạch có $R_{in} = 400 \text{ k}\Omega$ và $V_{DD} = 5V$. M_1 và M_2 có $k_n = 200 \mu\text{A}/\text{V}^2$, $V_{tn} = 0.6 \text{ V}$, $K_{p2} = 1 \text{ mA}/\text{V}^2$, $V_{TP2} = -0.6 \text{ V}$ và $V_{A1} = V_{A2} = \infty$, giả sử các tụ có giá trị rất lớn.



a) Thiết kế mạch để M_1 có $Q_1(I_{DS1} = 0.2 \text{ mA}, V_{DS1} = 2 \text{ V})$, M_2 có $Q_2(I_{DS2} = 0.5 \text{ mA}, V_{SD2} = 3 \text{ V})$ và điện áp DC trên $R_{S1} = 0.6 \text{ V}$

$$R_{S1} = \frac{V_{RS1}}{I_{D1}} = \frac{0.6}{0.2} = 3 \text{ k}\Omega \Rightarrow R_{S1} = 3 \text{ k}\Omega .$$

$$V_{DD} - V_{DS1} = I_{D1}(R_{D1} + R_{S1}) \Rightarrow 5 - 2 = 0.2(R_{D1} + 3k) \Rightarrow R_{D1} = 12 \text{ k}\Omega .$$

$$I_{DS1} = \frac{1}{2}k_n(V_{GS1} - V_{tn})^2 \Rightarrow 0.2 = \frac{1}{2}(200 \times 10^{-3})(V_{GS1} - 0.6)^2 \Rightarrow V_{GS1} = 2.014 \text{ V}$$

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC} - V_{RS1} = V_{GS1} \Rightarrow \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot 5 - 0.6 = 2.014 \Rightarrow \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 0.5228$$

$$\Rightarrow 0.9123R_2 = R_1 \quad (1)$$

Với $R_{in} = R_1 // R_2 = 400 \text{ k}\Omega$ (2)

Từ (1) và (2)

$$\Rightarrow \begin{cases} R_2 = 838.45 \text{ k}\Omega \\ R_1 = 764.9 \text{ k}\Omega \end{cases}$$

$$I_{SD2} = \frac{1}{2}k_p(V_{SG2} - |V_{thp}|)^2 \Rightarrow 0.5 = \frac{1}{2}(1)(V_{SG2} - 0.6)^2 \Rightarrow V_{SG2} = 1.6 \text{ V}$$


$$V_{DD} - I_{D2}R_{S2} - (V_{DD} - I_{D1}R_{D1}) = 1.6 \Rightarrow I_{D1}R_{D1} - I_{D2}R_{S2} = 1.6$$

$$\Rightarrow 0.2 \times 12k - 0.5R_{S2} = 1.6$$


$$\Rightarrow R_{S2} = 2.4 \text{ k}\Omega .$$

b) Đặt $v_s = 2 \sin(\omega t) \text{ (mV)}$ vào mạch. Ngõ ra nối với tải $R_L = 1 \text{ k}\Omega$. Tìm A_v , G_v , R_{in} , R_{out} của mạch.

Từ câu a ta có mạch tổng quan như sau,

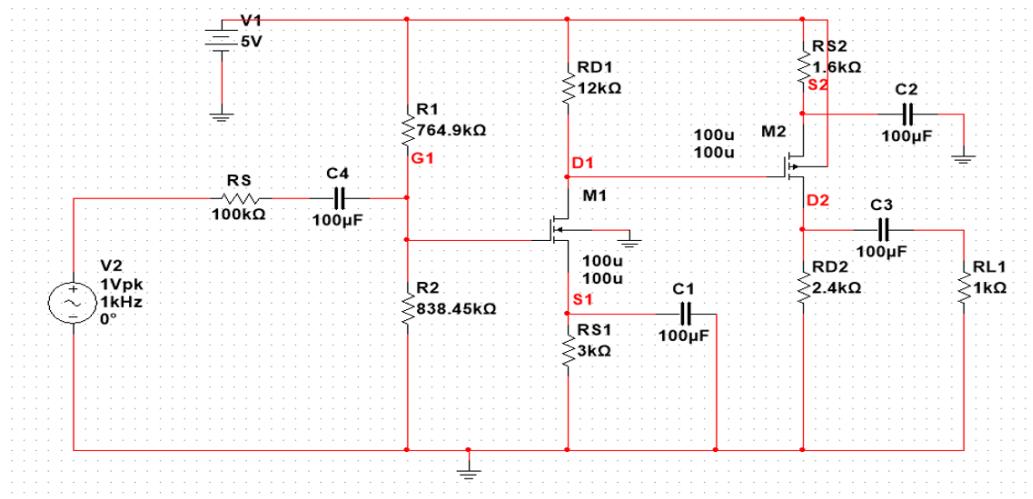

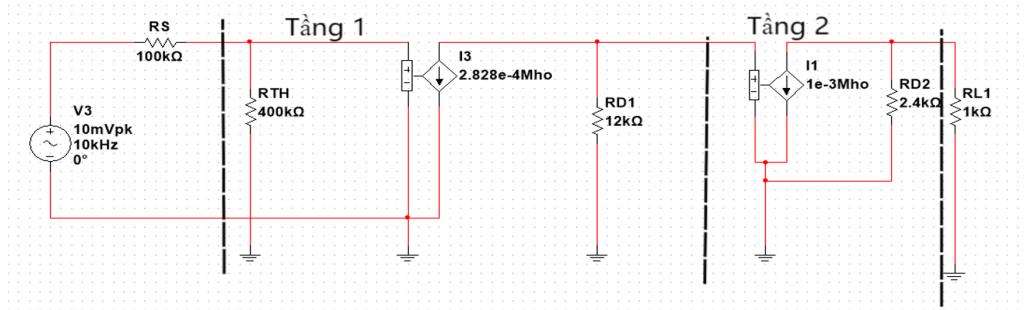Ta xét hoạt động AC, với mạch tương đương như sau



$$+ g_{m1} = k_n(V_{GS1} - V_{thn}) = 200 \times 10^{-6} (2.014 - 0.6) = 0.0002828 \text{ S} = 2.828 \times 10^{-4} \text{ S}$$

$$+ g_{m2} = k_p(V_{SG2} - |V_{thp}|) = 1 \times 10^{-3} (1.6 - 0.6) = 0.001 \text{ S}$$

- Tầng 1

$$+ R_{in1} = R_{TH} = 400 \text{ k}\Omega$$

$$+ R_{out1} = R_{D1} = 12 \text{ k}\Omega$$

$$+ A_{vo1} = -g_{m1}R_{D1} = -0.0002828 \times 12000 = -3.3936 \text{ (V/V)} \approx -3.39 \text{ (V/V)}$$

- Tầng 2

$$+ R_{in2} \rightarrow \infty \text{ (công)}$$

$$+ R_{out2} = R_{D2} = 2.4 \text{ k}\Omega$$

$$+ A_{vo2} = -g_{m2}R_{D2} = -0.001 \times 2400 = -2.4 \text{ (V/V)}$$

- Toàn mạch

$$+ R_{in} = R_{in1} = 400 \text{ k}\Omega$$

$$+ R_{out} = R_{out2} = 2.4 \text{ k}\Omega$$

$$+ A_{vo} = A_{vo1}A_{vo2} \frac{R_{in2}}{R_{out1} + R_{in2}} = 8.136 \text{ (V/V)}.$$

$$\Rightarrow A_{vo} = 8.136 \text{ (V/V)}.$$


$$+ A_v = A_{vo} \frac{R_L}{R_{out} + R_L} = 2.39 \text{ (V/V)}$$

$$\Rightarrow A_v = 2.39 \text{ (V/V)}.$$


$$+ G_v = A_v \frac{R_{in}}{R_{in} + R_s} = 1.91 \text{ (V/V)}$$

$$\Rightarrow G_v = 1.91 \text{ (V/V)}.$$


- Kiểm tra kết quả

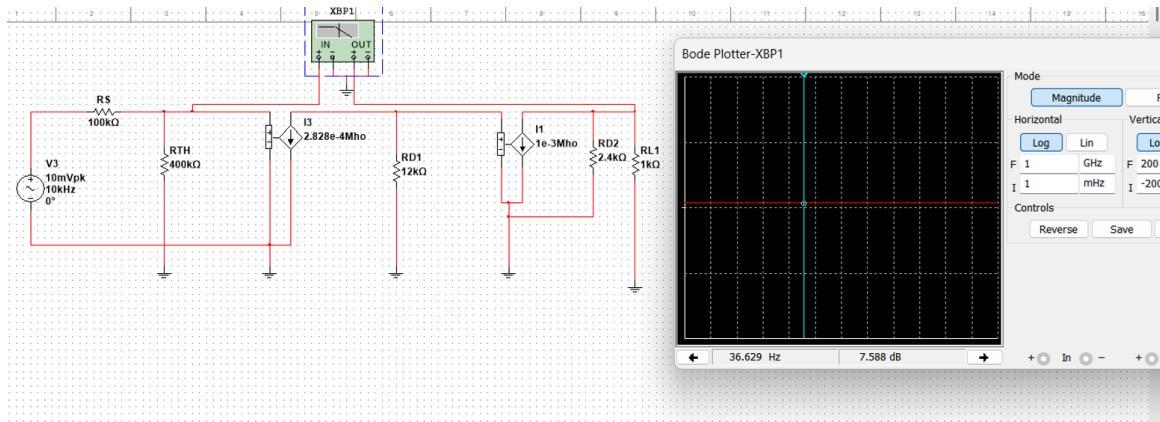


Hình 15: Do $|A_v| = 7.558db = 2.4V/V$ (mô hình tương đương).

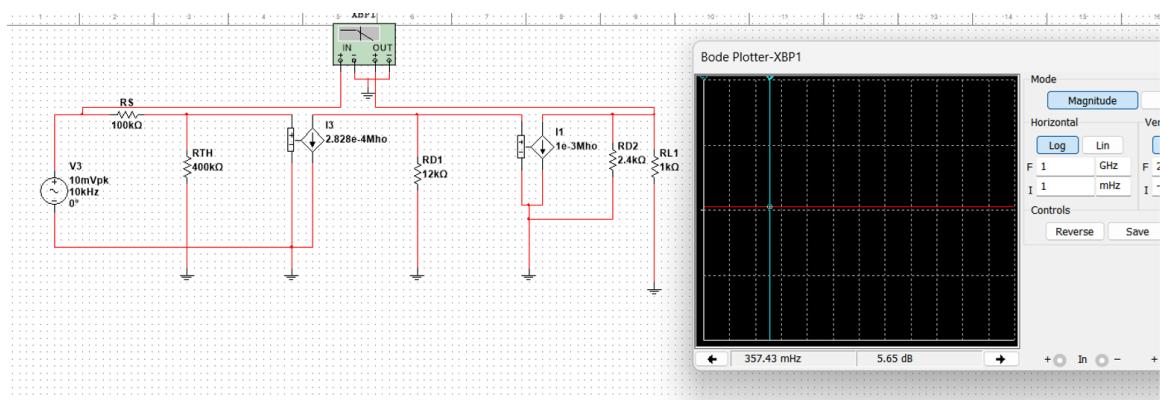

Hình 16: Do $|G_v| = 5.65db = 1.91V/V$ (mô hình tương đương).

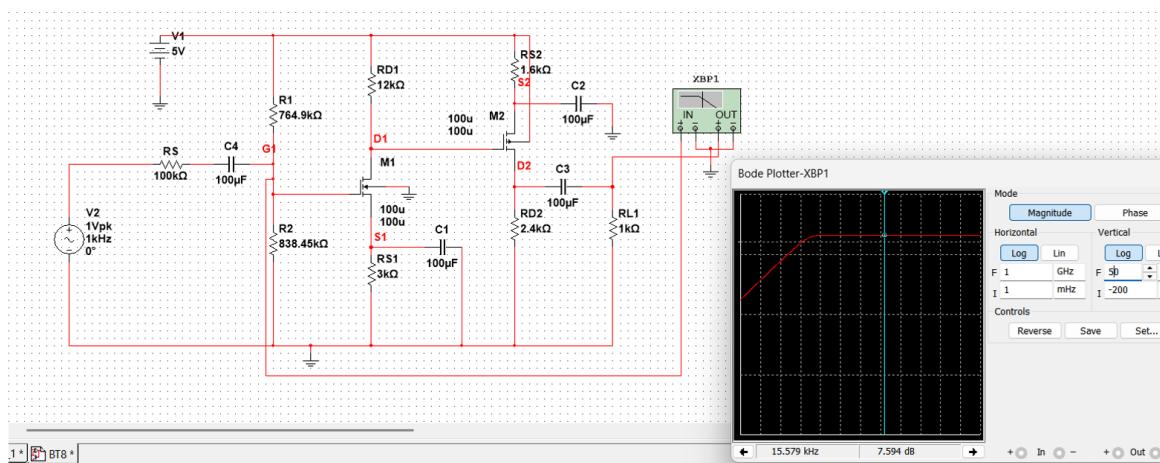


Hình 17: Do $|A_v| = 7.594db = 2.4V/V$ (mô hình toàn mạch).

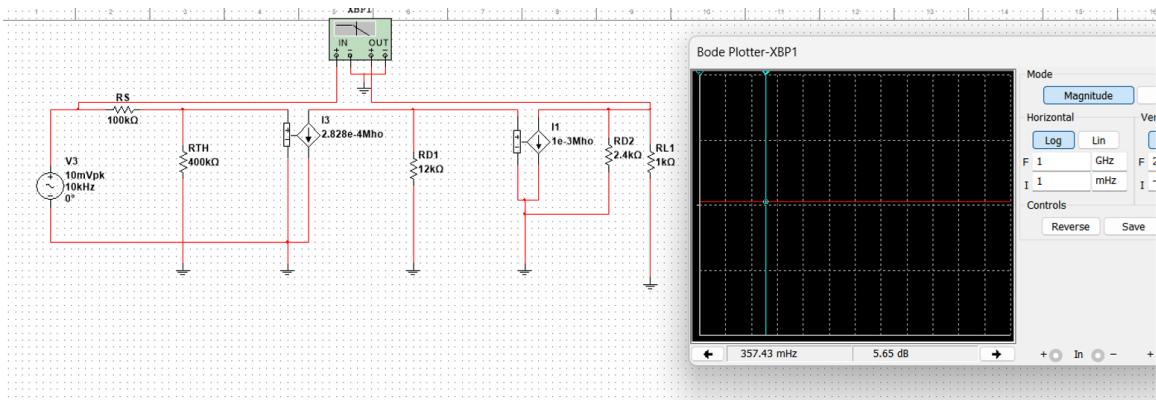

Hình 18: Do $|G_v| = 5.655 \text{db} = 1.92 \text{V/V}$ (mô hình toàn mạch).

c) Vẽ ngõ ra v_o

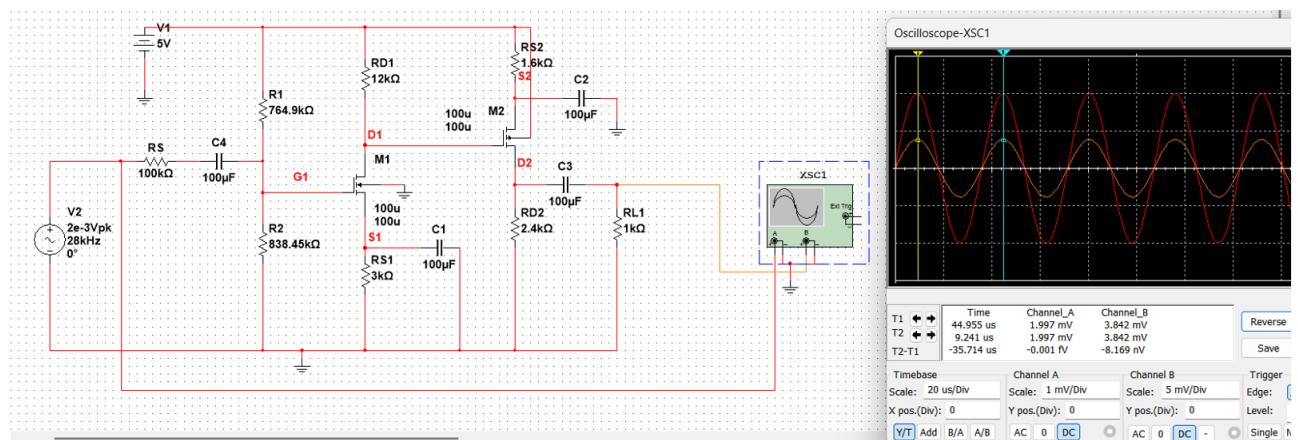

Hình 19: $V_{psig} = 2 \text{mV}$, $V_{pL} = 3.842 \text{mV}$, $G_v = 1.921 \text{V/V}$.

d) Lựa chọn các tụ C_C , C_{S2} để mạch có $f_L = 100 \text{Hz}$.

- Xét tụ C_4 :

$$\tau_4 = R_5 + R_{TH} = 100k + 400k = 500k \quad \Rightarrow \quad f_4 = \frac{1}{2\pi\tau_4 C_4}$$

- Xét tụ C_1 :

$$\tau_1 = R_{S1} = 3k \quad \Rightarrow \quad f_1 = \frac{1}{2\pi\tau_1 C_1}$$

- Xét tụ C_2 :

$$\tau_2 = R_{S2} = 1.6k \quad \Rightarrow \quad f_2 = \frac{1}{2\pi\tau_2 C_2}$$

- Xét tụ C_3 :

$$\tau_3 = R_{D2} + R_L = 2.4k + 1k = 3.4k \quad \Rightarrow \quad f_3 = \frac{1}{2\pi\tau_3 C_3}$$

Ta có:


$$\tau_2 < \tau_1 < \tau_3 < \tau_4 \quad \Rightarrow \quad \text{Để tối ưu điện dung,}$$

Ta chọn:

$$f_2 = 100 \text{ Hz} \quad \Rightarrow \quad f_4 = \frac{f_2}{100} = 1 \text{ Hz}, \quad f_1 = f_3 = \frac{f_2}{10} = 10 \text{ Hz}$$


$$\Rightarrow C_2 = 1 \mu\text{F} \text{ and } C_4 = 318 \text{ nF} \text{ and } C_1 = 5.3 \mu\text{F} \text{ and } C_3 = 4.68 \mu\text{F}$$

Kiểm tra kết quả

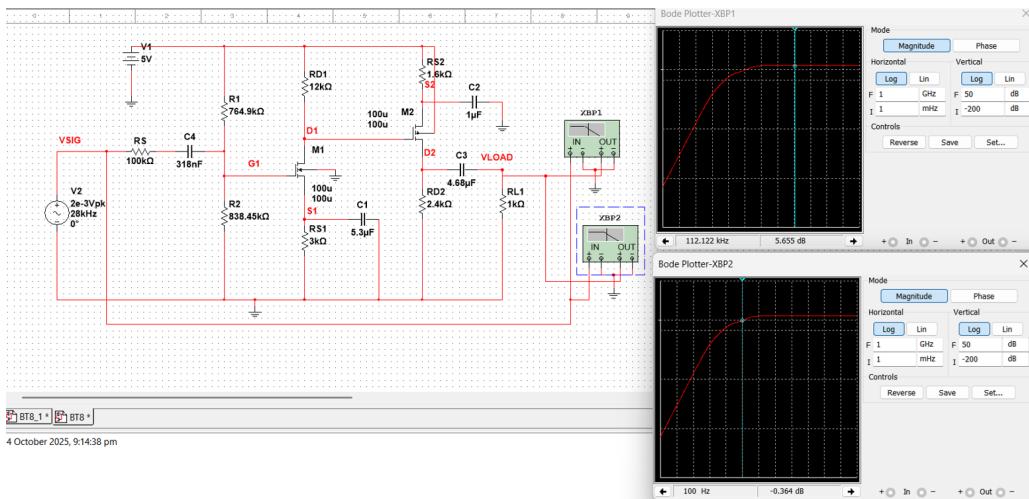


Hình 20: Tại $f = 100\text{Hz}$ $G_v = -0.364\text{db} \neq 2.665\text{db}$.

Để mạch có đúng tần số cắt tại $f = 100\text{Hz}$ ta tiến hành sweep C_2 từ để tìm giá trị C_2 vì f_2 là cực chủ đạo.

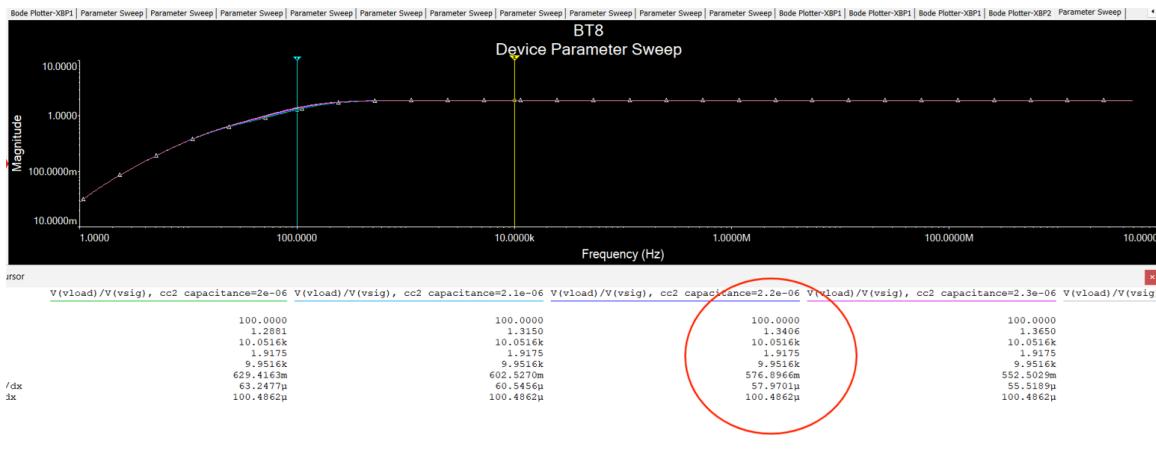


Hình 21: Với $C_2 = 2.2\mu F$, tại $f = 100\text{Hz}$ $G_v = 1.3406\text{V/V} = 2.546\text{db} \approx 2.66\text{db}$.

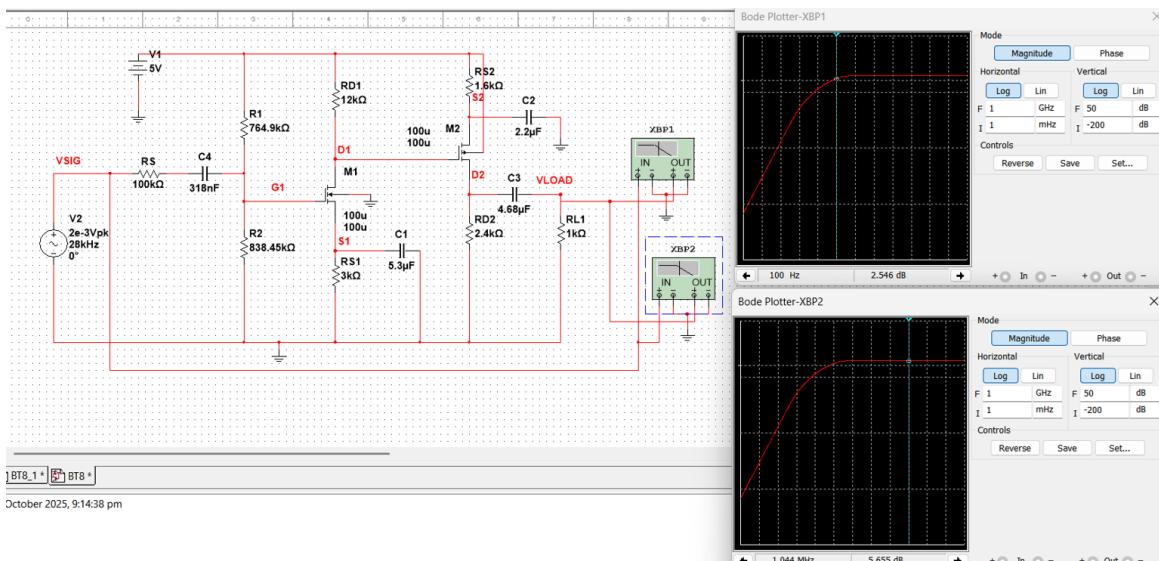

Hình 22: Tại $f = 100\text{hz}$ $G_v = 2.546\text{db} \approx 2.665\text{db}$.

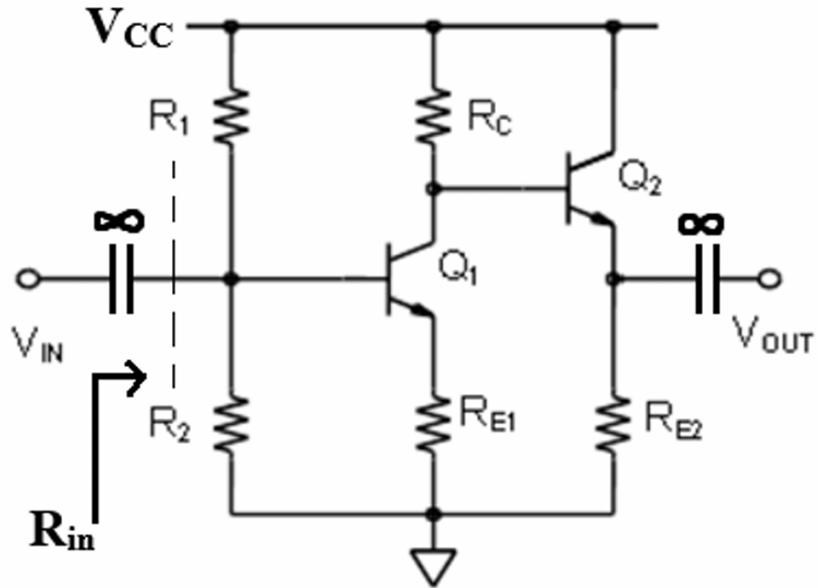
Câu 9

Cho mạch khuếch đại tín hiệu như hình vẽ. Mạch có $V_{CC} = 9V$. BJT Q_1 và Q_2 có hệ số $\beta = 100$. Các hệ số $V_A = \infty$.




a) Thiết kế mạch để có $Q_1(0.5\text{mA}, 3\text{V})$; $Q_2(2\text{mA}, 6\text{V})$.

Sweep bf cho đến khi thỏa mãn điểm Q

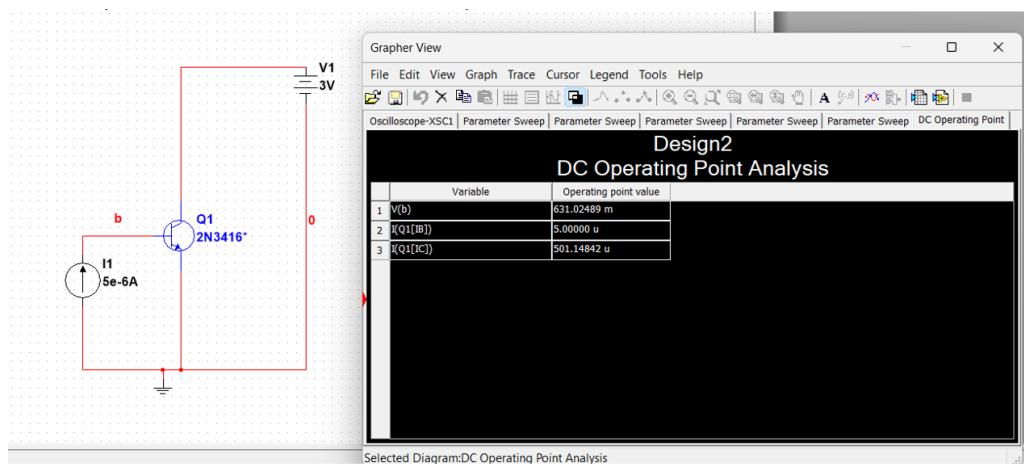

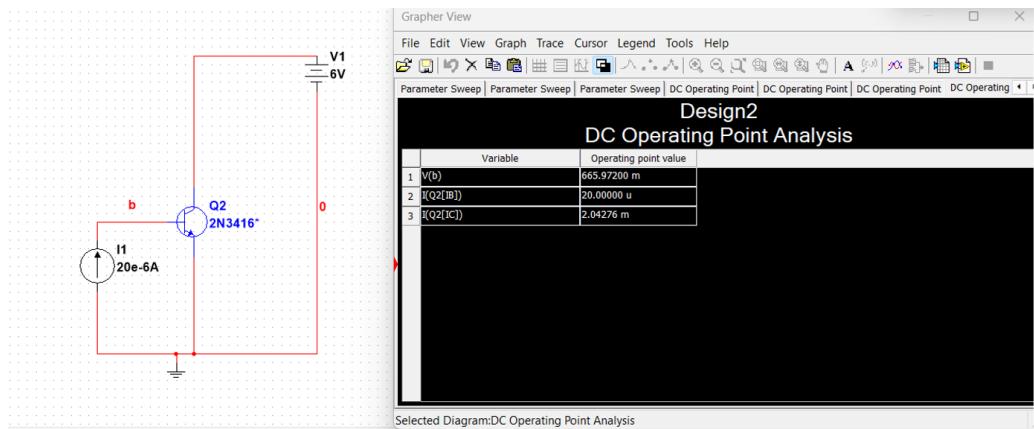Hình 23: Chọn transistor Q_1 thỏa mãn $\beta = 100$ ứng với $I_{C1} = 0.5\text{mA}$ và $V_{CE1} = 3\text{V}$ (chọn NPN 2N3416 với thông số bf chỉnh thấp còn 153 so với 157 ban đầu); $V_{be} = 0.63\text{V}$



Hình 24: Chọn transistor Q_2 thỏa mãn $\beta = 100$ ứng với $I_{C2} = 2 \text{ mA}$ và $V_{CE2} = 6 \text{ V}$ (chọn NPN 2N3416 với thông số bf chỉnh thấp còn 112 so với 157 ban đầu); $V_{be} = 0.665 \text{ V}$

$$R_{TH} = R_1 // R_2 \quad (1)$$

$$V_{TH} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC} \quad (2)$$

$$V_{TH} - V_{BE1} = I_{C1} \left(\frac{R_{TH}}{\beta} + R_{E1} \right) \quad (3)$$

$$V_{CC} - V_{CEQ1} = (I_{CQ1} + \frac{I_{CQ2}}{\beta}) R_C + I_{CQ1} R_{E1} \quad (4)$$

$$V_{CC} - V_{BE2} = (I_{CQ1} + \frac{I_{CQ2}}{\beta}) R_C + I_{CQ2} R_{E2} \quad (5)$$

$$V_{CC} - V_{CEQ2} = I_{CQ2} R_{E2} \quad (6)$$

$$\Rightarrow 9 - 6 = 2R_{E2}$$

$$\Rightarrow R_{E2} = 1.5 \text{ k}\Omega$$

Thết R_{E2} vào (5):

$$9 - 0.665 = 0.52R_C + 2 \times 1.5$$

$$\Rightarrow R_C = 10.26 \text{ k}\Omega$$

Thay R_C vào (4):

$$9 - 3 = 0.52 \times 10.26 + 0.5R_{E1}$$

$$\Rightarrow R_{E1} = 1.33 \text{ k}\Omega$$

$$I_{CQ1} = \frac{(V_{TH} - V_{BE1})\beta}{R_{TH} + (\beta + 1)R_{E1}} \quad (7)$$

Chọn $R_{TH} \ll (\beta + 1)R_{E1}$ để dòng I_C ổn định.

$$\Rightarrow R_{TH} \ll 134.33 \text{ k}\Omega \Rightarrow R_{TH} = 13.433 \text{ k}\Omega$$


Từ (3):

$$V_{TH} - 0.63 = 0.5 \left(\frac{13.433}{100} + 1.33 \right) \Rightarrow V_{TH} = 1.36 \text{ V}$$

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} = 0.151 \Rightarrow 5.62R_2 = R_1$$

Với $R_{TH} = 13.433 \text{ k}\Omega$:


$$\Rightarrow R_2 = 15.73 \text{ k}\Omega \text{ và } R_1 = 88.4 \text{ k}\Omega$$

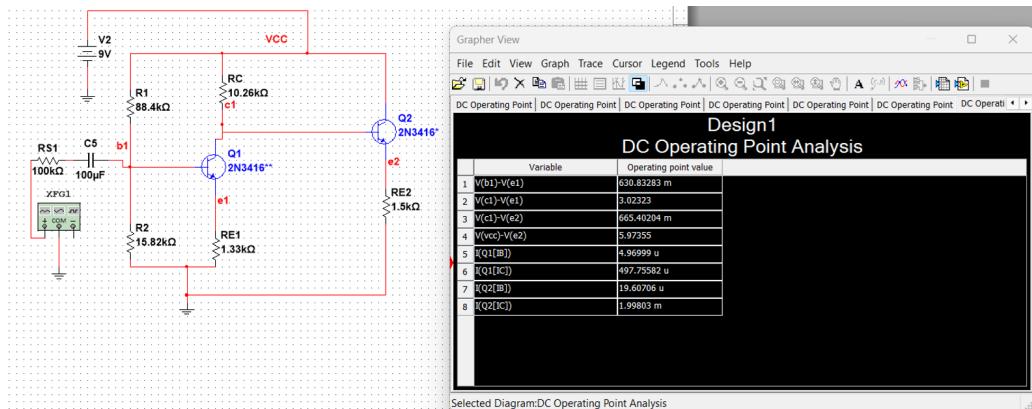


Hình 25: DC Point.

b) Đặt nguồn $v_s = V_m \sin(\omega t)$ có nội trở $R_S = 100 \text{ k}\Omega$ vào mạch. Ngõ ra nối với tải $R_L = 1 \text{ k}\Omega$. Tìm A_{vo} , A_v , G_v , R_i , R_o của mạch.

Từ kết quả câu a ta có mạch như sau,

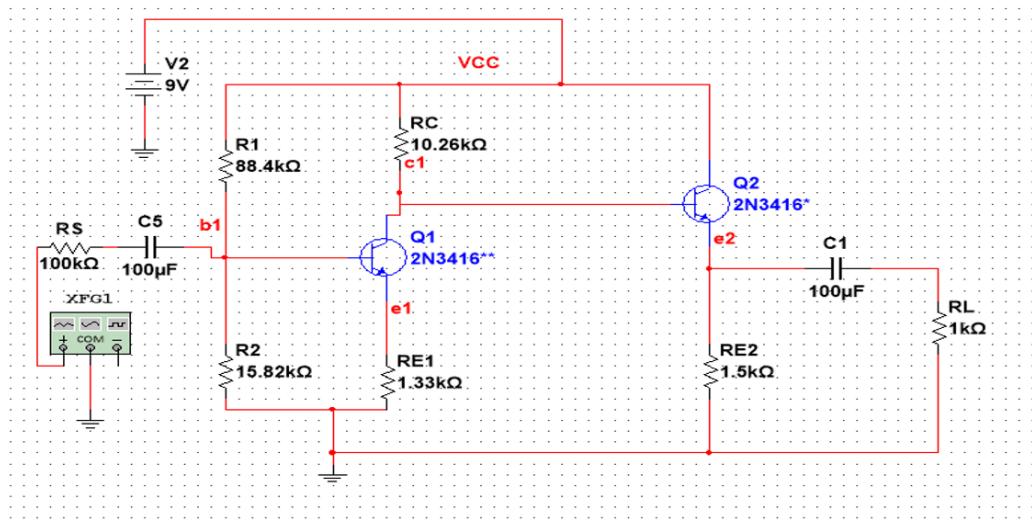

Ta chia thành 2 tầng như sau:

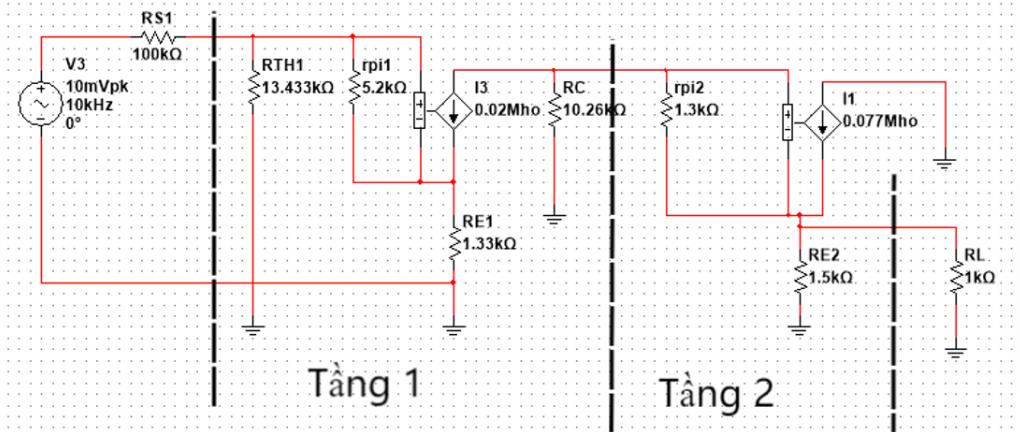

$$+ r_{\pi 1} = \frac{V_T}{I_{B1}} = \frac{V_T \beta}{I_{CQ1}} = \frac{26100}{0.5} = 5.2 k\Omega$$

$$+ r_{\pi 2} = \frac{V_T}{I_{B2}} = \frac{V_T \beta}{I_{CQ2}} = \frac{26100}{2} = 1.3 k\Omega$$

$$+ g_{m1} = \frac{I_{CQ1}}{V_T} = \frac{0.5}{26} = 0.02 (\text{S})$$

$$+ g_{m2} = \frac{I_{CQ2}}{V_T} = \frac{2}{26} = 0.077 (\text{S})$$

- Tầng 1

$$+ R_{in1} = R_{TH1} // (r_{\pi 1} + (\beta + 1)R_{E1}) = 13.433 k // (5.2 k + 101 \times 1.33 k) = 12.25 k\Omega$$

$$+ R_{out1} = R_{C1} = 10.26 k\Omega$$

$$+ A_{V1} = \frac{-\beta R_C}{r_{\pi 1} + (\beta + 1)R_{E1}} = \frac{-10010.26 k}{5.2 k + 1011.33 k} = -7.35 (\text{V/V})$$

- Tầng 2

$$+ R_{in2} = r_{\pi 2} + (\beta + 1)R_{E2} = 1.3 k + 101 \times 1.5 k = 152.8 k\Omega$$

$$+ R_{out2} = R_{E2} // \frac{r_{\pi 2}}{(\beta + 1)} = 1.5 k // \frac{1.3 k}{101} = 0.0137 k\Omega$$

$$+ A_{V2} = \frac{R_{E2}}{R_{E2} + \frac{r_{\pi 2}}{(\beta + 1)}} = \frac{1.5 k}{1.5 k + \frac{1.3 k}{101}} = 0.99 (\text{V/V})$$

- Toàn bộ tầng

$$+ R_{in} = R_{in1} = 12.25 k\Omega$$

$$+ \quad R_{out} = R_{out2} = 0.013 \text{ k}\Omega$$

$$+ \quad A_{vo} = A_{v1}A_{v2} \frac{R_{in2}}{R_{out1} + R_{in2}} = -6.82 \text{ (V/V)}$$

$$\Rightarrow \quad A_{vo} = -6.82 \text{ (V/V)}$$


$$+ \quad A_V = A_{V0} \frac{R_L}{R_{out} + R_L} = -6.73 \text{ (V/V)}$$

$$\Rightarrow \quad A_v = -6.73 \text{ (V/V)}$$


$$+ \quad G_V = A_V \frac{R_{in}}{R_{in} + R_S} = -0.73 \text{ (V/V)}$$

$$\Rightarrow \quad G_v = -0.73 \text{ (V/V)}$$


- Kiểm tra kết quả

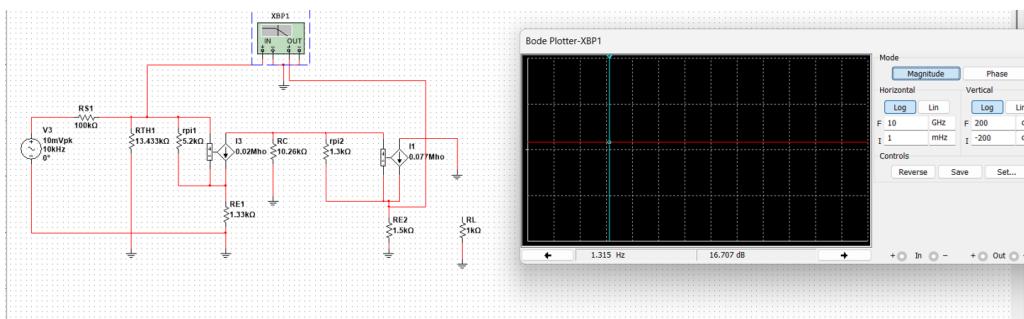


Hình 26: Do $|A_{V0}| = 16.707 \text{ dB} = 6.84 \text{ V/V}$ (mô hình tương đương)

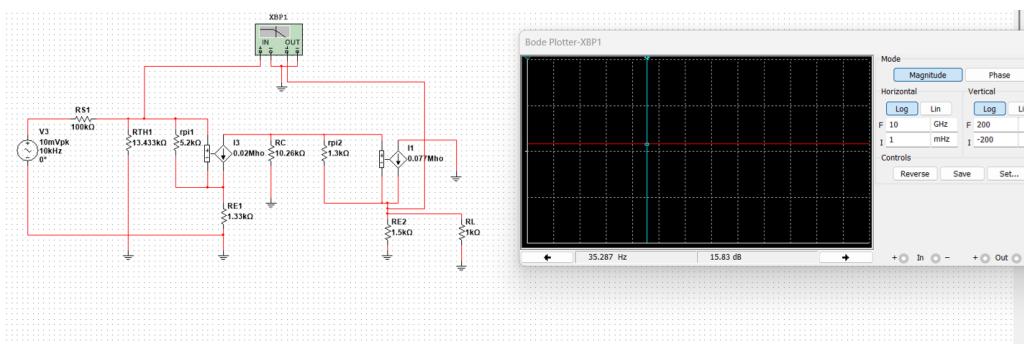


Hình 27: Do $|A_V| = 15.83 \text{ dB} = 6.187 \text{ V/V}$ (mô hình tương đương)

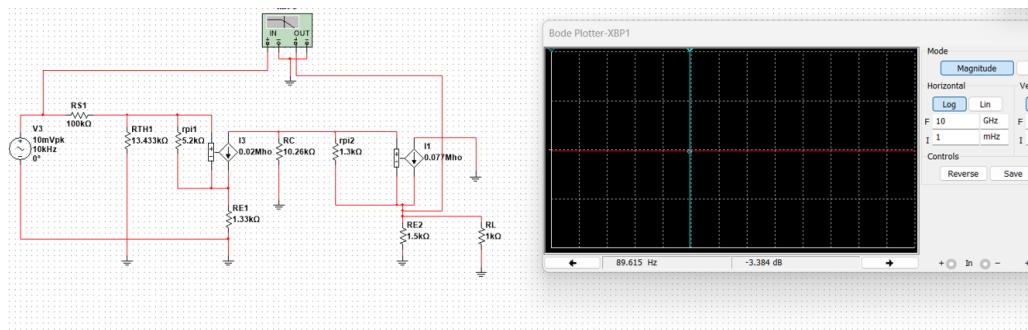


Hình 28: Đo $|G_V| = -3.384 \text{ dB} = 0.677 \text{ V/V}$ (mô hình tương đương)

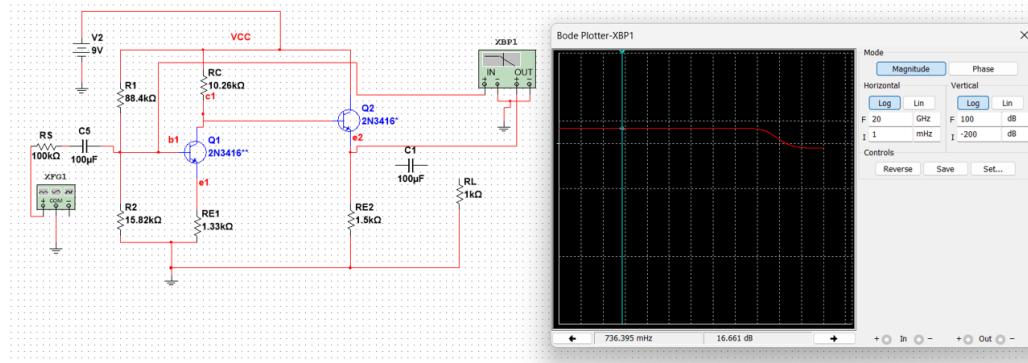

Hình 29: Đo $|A_{V0}| = 16.661 \text{ dB} = 6.77 \text{ V/V}$ (tổng mạch)

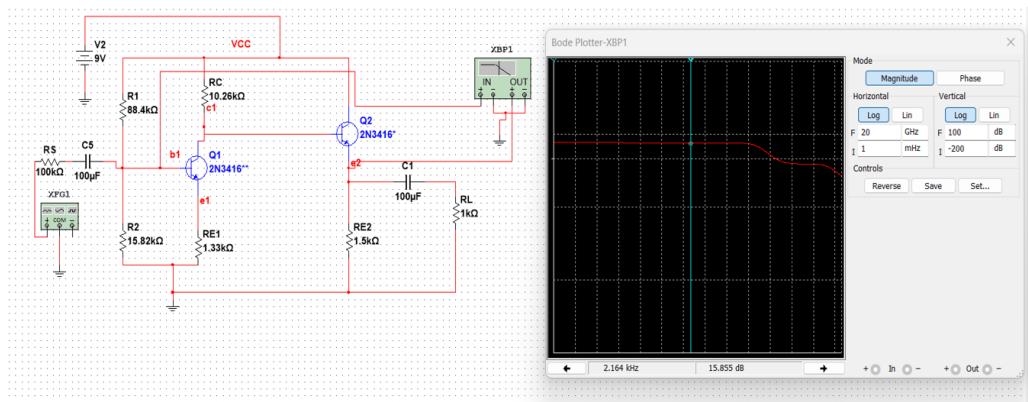


Hình 30: Đo $|A_V| = 15.855 \text{ dB} = 6.20 \text{ V/V}$ (tổng mạch)

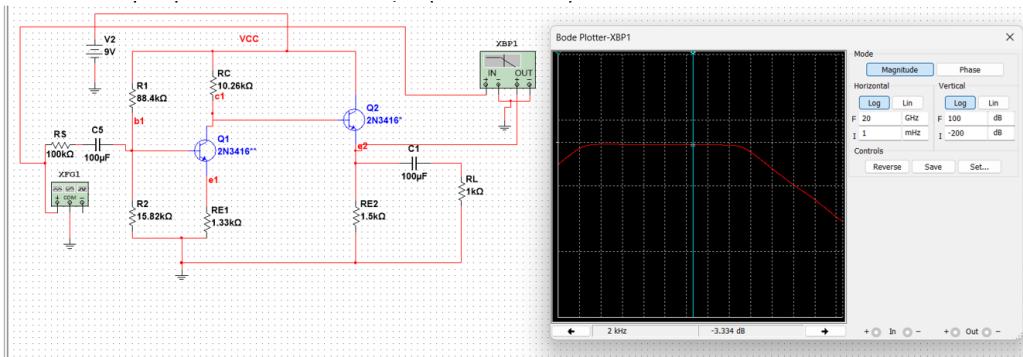

Hình 31: Do $|G_V| = -3.34 \text{ dB} = 0.68 \text{ V/V}$ (tòan mạch)

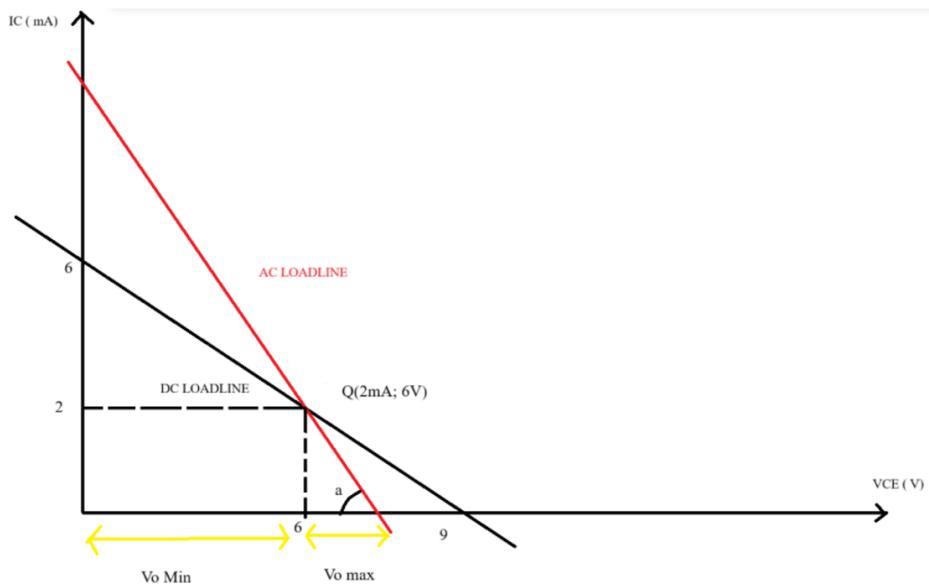
c) Tìm biên độ lớn nhất của V_m để để v_s là tín hiệu nhỏ ở cả hai tầng.




$$\tan(\alpha) = \frac{1}{R_L//R_{E2}} = \frac{1}{0.6 k} \Rightarrow V_{o,\max} = \frac{I_{CQ2}}{\tan(\alpha)} = 1.2 \text{ V}$$

$$V_{\text{sig},\max} = \frac{V_{o,\max}}{G_V(f = 2 \text{ kHz})} = \frac{1.2}{0.68} = 1.76 \text{ V}$$

$$\Rightarrow V_{\text{sig},\max} = 1.76 \text{ V}$$

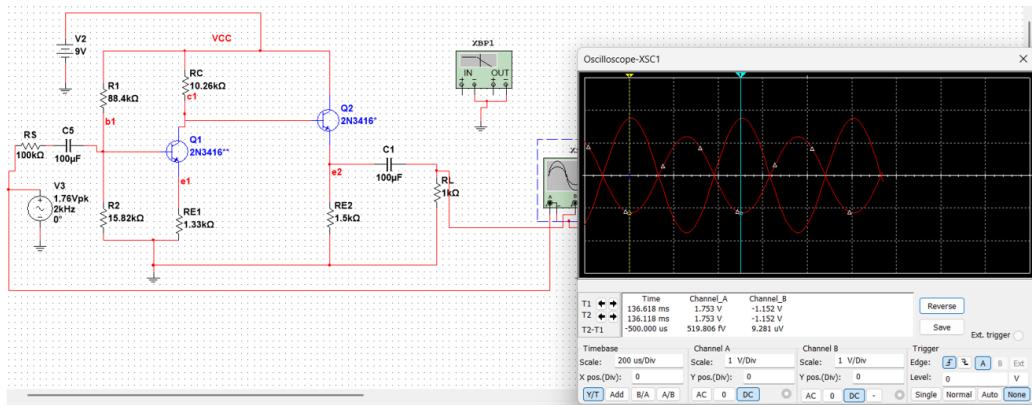


Hình 32: $V_{p,\text{sig}} = 1.76\text{ V}$; $V_{pL} = -1.152\text{ V}$; $G_V = -0.654\text{ (V/V)}$

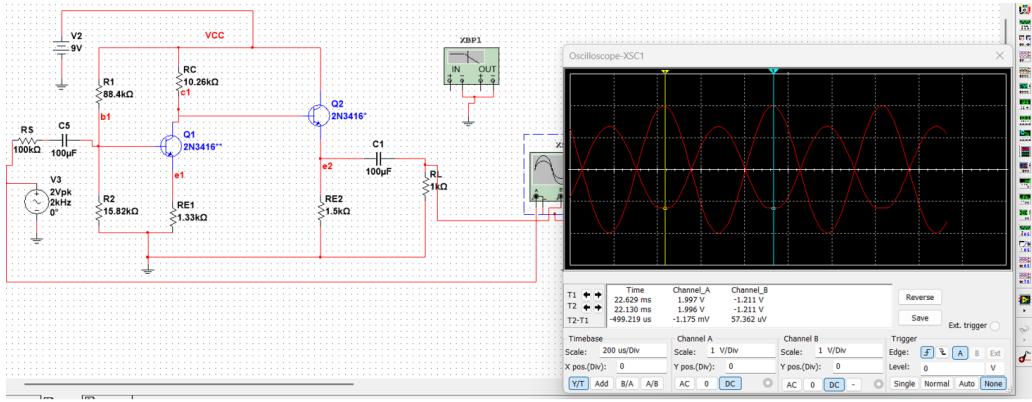

Hình 33: $V_{p,\text{sig}} = 2\text{ V}$; $V_{pL} = -1.211\text{ V}$; $G_V = -0.6055\text{ (V/V)}$ (ngõ ra đã bị xén dưới)

d) Thiết kế mắc thêm tụ C để cải thiện độ lợi của mạch. Tính lại G_v , R_i , R_o của mạch.

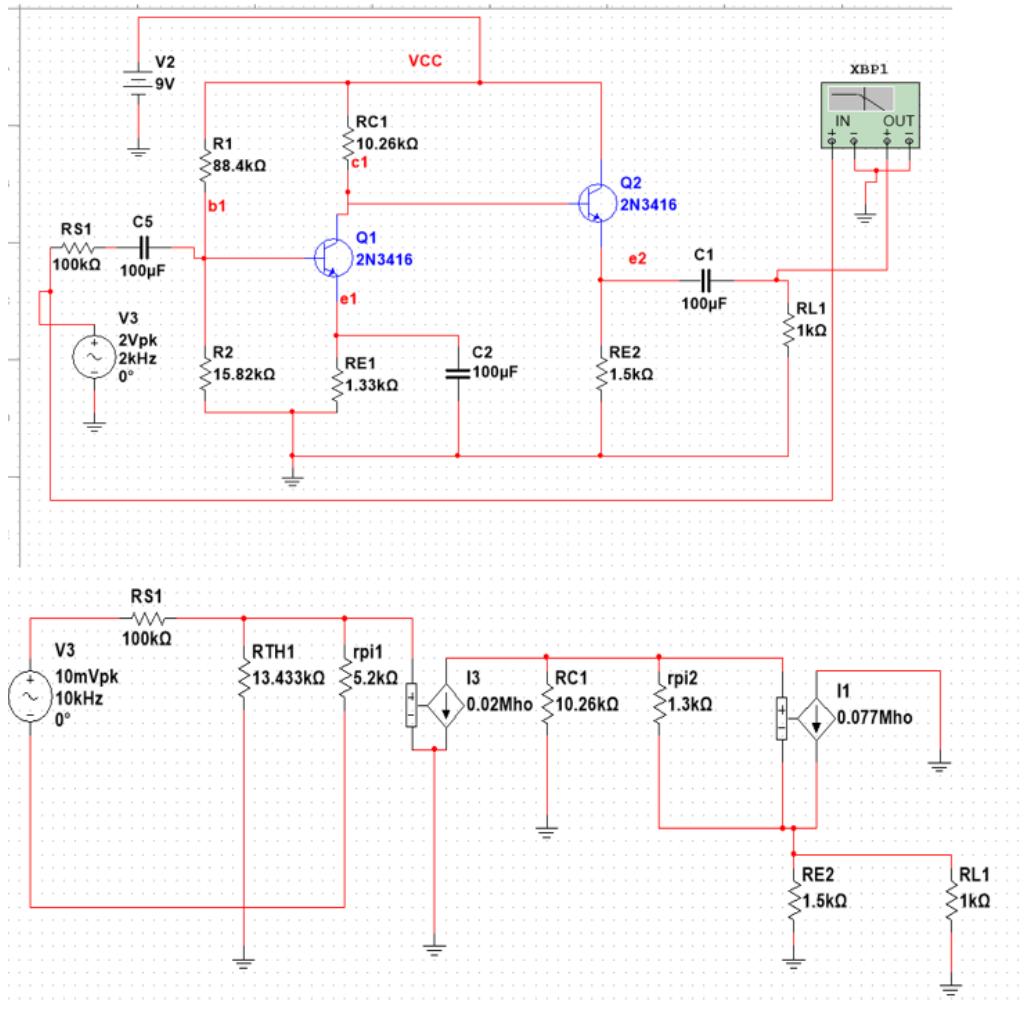

Hình 34: Mắc các tụ C vào mạch.

$$+ r_{\pi 1} = \frac{V_T}{I_{B1}} = \frac{V_T \beta}{I_{CQ1}} = \frac{26 \times 100}{0.5} = 5.2 k\Omega$$

$$+ r_{\pi 2} = \frac{V_T}{I_{B2}} = \frac{V_T \beta}{I_{CQ2}} = \frac{26 \times 100}{2} = 1.3 k\Omega$$

$$+ g_{m1} = \frac{I_{CQ1}}{V_T} = \frac{0.5}{26} = 0.02 (\text{S})$$

$$+ g_{m2} = \frac{I_{CQ2}}{V_T} = \frac{2}{26} = 0.077 (\text{S})$$

- Tầng 1

$$\begin{aligned}+ R_{in1} &= R_{TH1} // r_{\pi 1} = 13.433 k // 5.2 k = 3.75 k\Omega \\+ R_{out1} &= R_C = 10.26 k\Omega \\+ A_{V1} &= -g_{m1}R_C = -0.02 \times 10.26 k = -205.2 (\text{V/V})\end{aligned}$$


- Tầng 2

$$\begin{aligned}+ R_{in2} &= r_{\pi 2} + (\beta + 1)R_{E2} = 1.3 k + 101 \times 1.5 k = 152.8 k\Omega \\+ R_{out2} &= R_{E2} // \frac{r_{\pi 2}}{(\beta + 1)} = 1.5 k // \frac{1.3 k}{101} = 0.0137 k\Omega \\+ A_{V2} &= \frac{R_{E2}}{R_{E2} + \frac{r_{\pi 2}}{(\beta + 1)}} = \frac{1.5 k}{1.5 k + \frac{1.3 k}{101}} = 0.99 (\text{V/V})\end{aligned}$$

- Toàn bộ tầng

$$\begin{aligned}&+ R_{in} = R_{in1} = 3.75 k\Omega \\&+ R_{out} = R_{out2} = 0.013 k\Omega \\+ A_{V0} &= A_{V1}A_{V2} \frac{R_{in2}}{R_{out1} + R_{in2}} = -190.36 (\text{V/V}) \\&\Rightarrow A_{V0} = -190.36 (\text{V/V}) \\+ A_V &= A_{V0} \frac{R_L}{R_{out} + R_L} = -187.92 (\text{V/V}) \\&\Rightarrow A_V = -187.92 (\text{V/V}) \\+ G_V &= A_V \frac{R_{in}}{R_{in} + R_S} = -6.79 (\text{V/V}) \\&\Rightarrow G_V = -6.79 (\text{V/V})\end{aligned}$$


- Kiểm tra kết quả

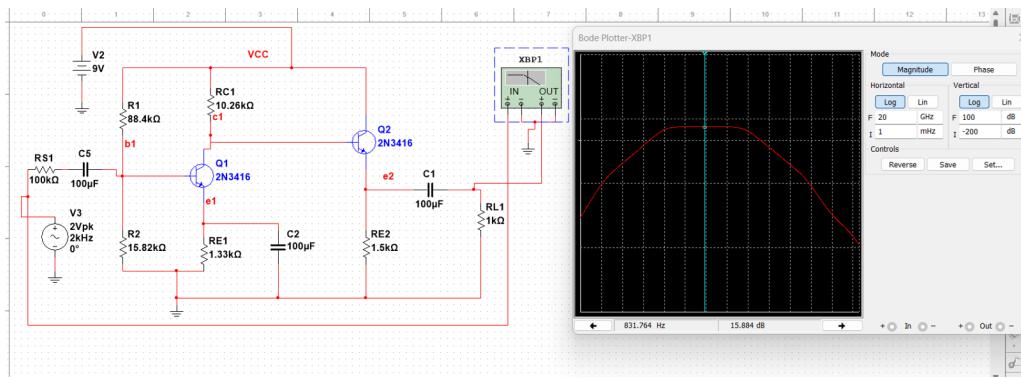

Hình 35: Do $|G_v| = 15.884 \text{db} = 6.225 (\text{V/V})$

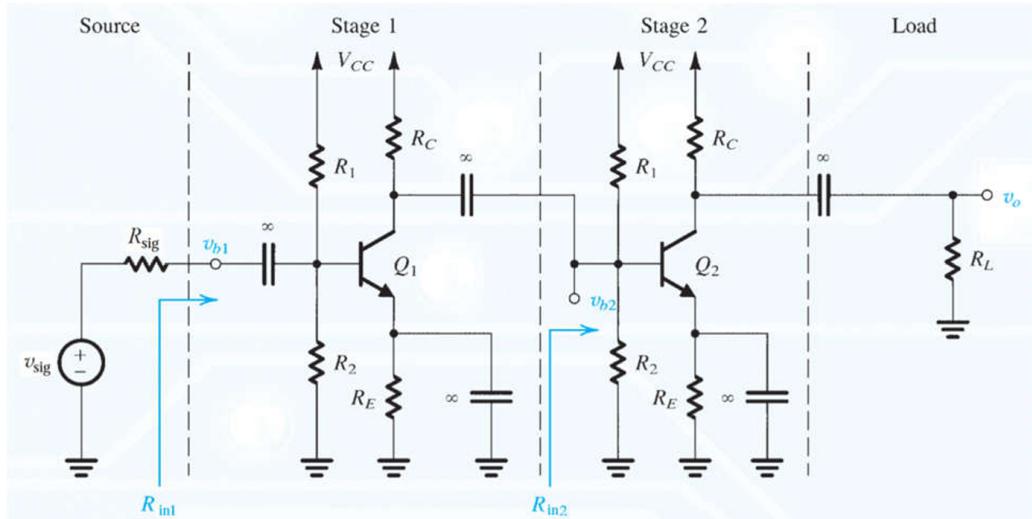
Câu 10

Cho mạch khuếch đại tín hiệu như hình vẽ. Mạch có $V_{CC} = 9V$. BJT Q_1 và Q_2 có hệ số $\beta = 100$. Các hệ số $V_A = \infty$.



a) Thiết kế để có $Q_1(0.5mA, 6V)$, $Q_2(2mA, 6V)$

- Xét tầng 1 (SWEEP bf cho đến khi thỏa điều kiện Q)

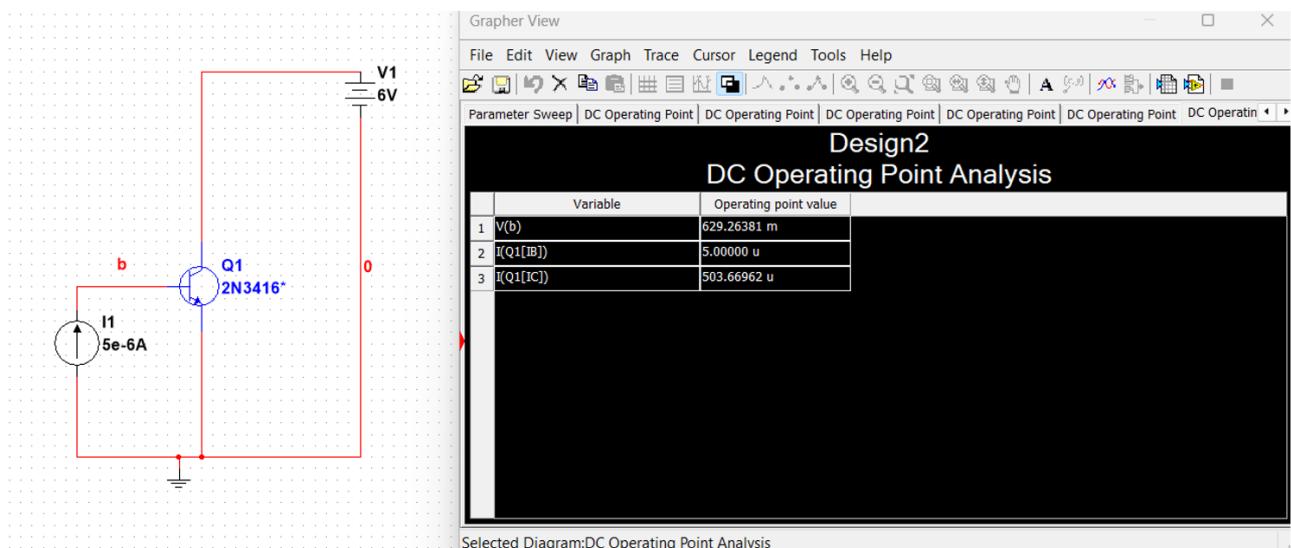

Hình 36: Chọn transistor Q_1 thỏa mãn $\beta = 100$ ứng với $I_{C1} = 0.5mA$ và $V_{CE1} = 6V$ (chọn NPN 2N3416 với thông số bf chỉnh thấp còn 140 so với 157 ban đầu); $V_{BE1} = 0.63V$

Ta có: $Q_1(I_{CQ1} = 0.5mA, V_{CEQ1} = 6V)$

Ta có:

$$R_{TH1} = R_1 // R_2 \quad (1)$$

$$V_{TH1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC} \quad (2)$$

Từ phương trình mạch:

$$\begin{aligned} V_{CC} - V_{CEQ1} &= I_{CQ1}(R_C + R_E) \\ \Rightarrow 9 - 6 &= 0.5(R_C + R_E) \\ \Rightarrow R_C + R_E &= 6 \text{ k}\Omega \end{aligned} \quad (3)$$

Công thức dòng collector:

$$I_{CQ1} = \frac{(V_{TH1} - V_{BE1})\beta}{R_{TH1} + (\beta + 1)R_E} \quad (4)$$

Chọn $R_{TH1} \ll (\beta + 1)R_E$ để dòng I_C ổn định.

Giả sử chọn:

$$R_E = 2 \text{ k}\Omega \Rightarrow R_{TH1} \ll 202 \text{ k}\Omega \Rightarrow R_{TH1} = 20.2 \text{ k}\Omega$$

Thay R_{TH1} và R_E vào (4), ta được:

$$V_{TH1} = 1.741 \text{ V}$$

Từ (3):


$$R_C = 4 \text{ k}\Omega$$

Từ (2):

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} = 0.1934 \Rightarrow 4.17R_2 = R_1$$


Lại có:

$$\begin{aligned} R_1 // R_2 &= 20.2 \text{ k}\Omega \\ \Rightarrow R_2 &= 25 \text{ k}\Omega, \quad R_1 = 104.25 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

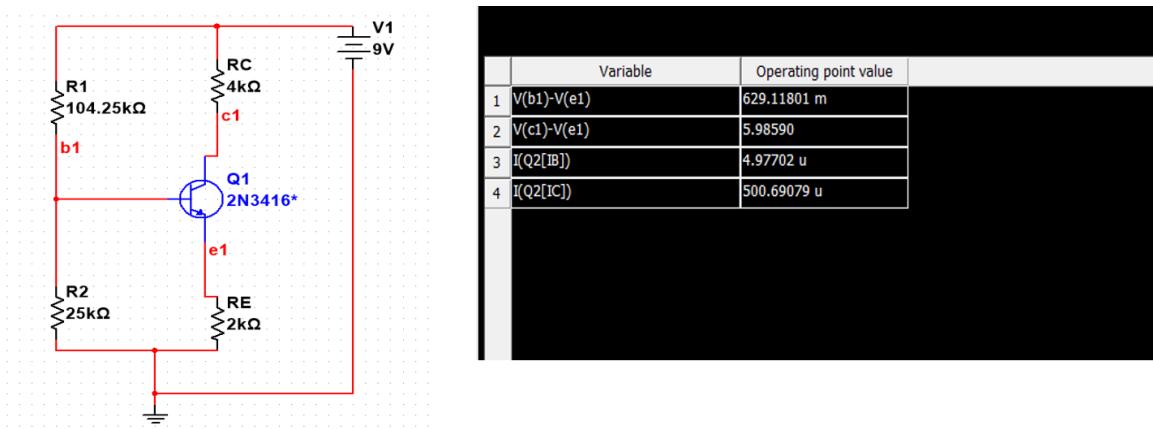

Hình 37: Mạch Bias cho tầng 1 và mô phỏng điểm Q tầng 1

- Xét tầng 2 (SWEEP bf cho đến khi thỏa điểm Q)

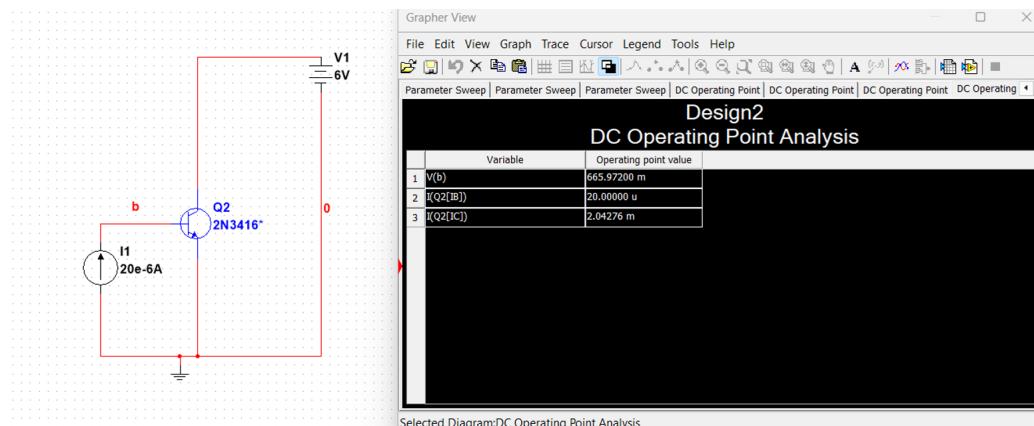

Hình 38: Chọn transistor Q_2 thỏa mãn $\beta = 100$ ứng với $I_{C2} = 2mA$ và $V_{CE2} = 6V$ (chọn NPN 2N3416 với thông số bf chỉnh thấp còn 112 so với 157 ban đầu); $V_{BE2} = 0.665V$.

Ta có: $Q_2(I_{CQ2} = 2mA, V_{CEQ2} = 6V)$

Ta có:

$$R_{TH2} = R_1 // R_2 \quad (1)$$

$$V_{TH2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC} \quad (2)$$

Phương trình mạch:

$$\begin{aligned} V_{CC} - V_{CEQ2} &= I_{CQ2}(R_C + R_E) \\ \Rightarrow 9 - 6 &= 2(R_C + R_E) \\ \Rightarrow R_C + R_E &= 1.5 \text{ k}\Omega \end{aligned} \quad (3)$$

Công thức dòng collector:

$$I_{CQ2} = \frac{(V_{TH2} - V_{BE2})\beta}{R_{TH2} + (\beta + 1)R_E} \quad (4)$$

Chọn $R_{TH2} \ll (\beta + 1)R_E$ để dòng I_C ổn định.

Giả sử chọn: $R_E = 500 \Omega$

$$\Rightarrow R_{TH2} \ll 50.5 \text{ k}\Omega \Rightarrow R_{TH2} = 5.05 \text{ k}\Omega$$

Thay R_{TH2} và R_E vào (4), ta được:

$$V_{TH2} = 1.776 \text{ V}$$

Từ (3):

$$R_C = 1 \text{ k}\Omega$$


Từ (2):

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} = 0.1973 \Rightarrow 4.07R_2 = R_1$$

Lại có:



$$R_1//R_2 = 5.05 \text{ k}\Omega$$

$$\Rightarrow R_2 = 6.3 \text{ k}\Omega \text{ và } R_1 = 25.6 \text{ k}\Omega$$

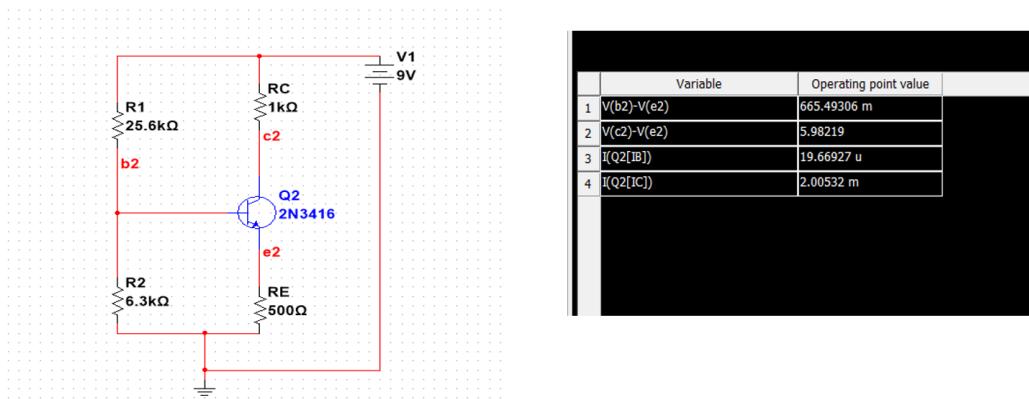

Hình 39: Mạch Bias cho tầng 2 và mô phỏng điểm Q tầng 2

b) Đặt nguồn $v_s = V_m \sin(\omega t)$ có nội trớ $R_S = 100k\Omega$ vào mạch. Ngõ ra nối với tải $R_L = 1k\Omega$. Tìm A_{vo} , A_v , G_v , R_{in} , R_{out} của mạch.

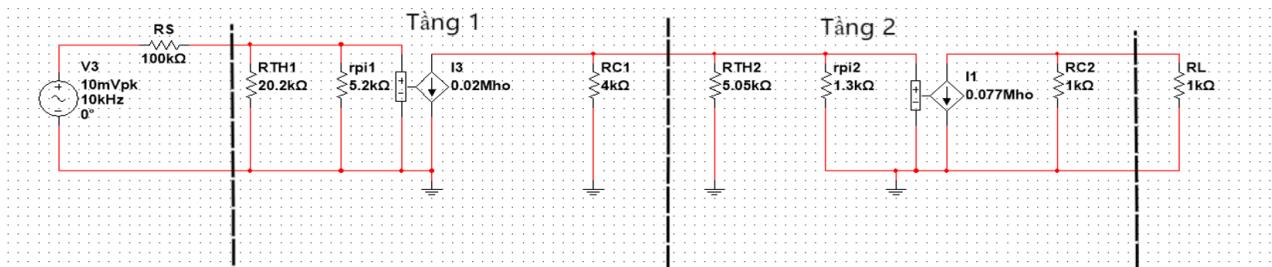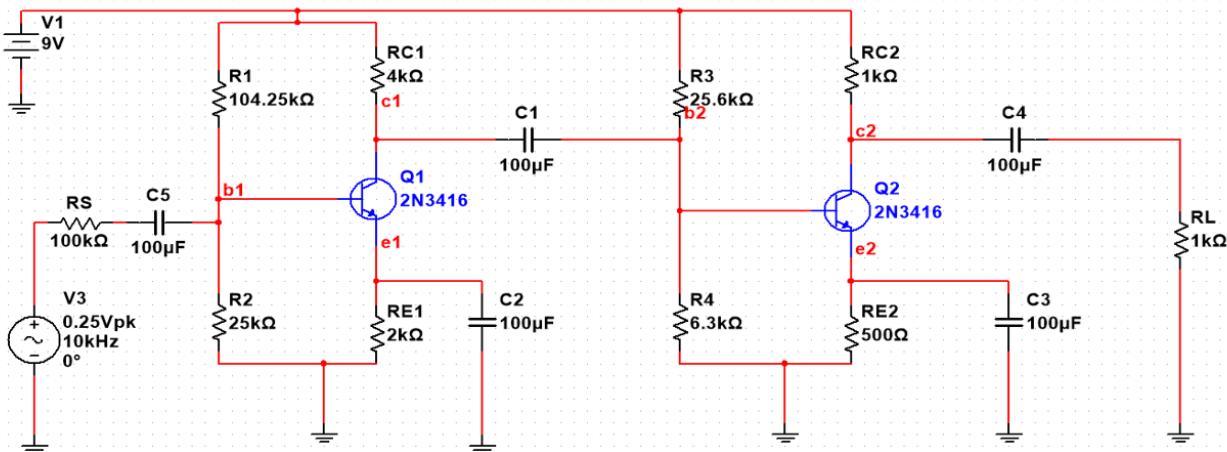

Hình 40: mô hình tín hiệu nhỏ.

- Các thông số cơ bản:

$$r_{\pi 1} = \frac{V_T}{I_{B1}} = \frac{V_T \times \beta}{I_{CQ1}} = \frac{26 \times 100}{0.5} = 5.2 \text{ k}\Omega$$

$$r_{\pi 2} = \frac{V_T}{I_{B2}} = \frac{V_T \times \beta}{I_{CQ2}} = \frac{26 \times 100}{2} = 1.3 \text{ k}\Omega$$

$$g_{m1} = \frac{I_{CQ1}}{V_T} = \frac{0.5}{26} = 0.02 \text{ (S)}$$

$$g_{m2} = \frac{I_{CQ2}}{V_T} = \frac{2}{26} = 0.077 \text{ (S)}$$

- Tại tầng 1:

$$R_{in1} = R_{TH1} // r_{\pi 1} = 20.2 \text{ k} // 5.2 \text{ k} = 4 \text{ k}\Omega$$

$$R_{out1} = R_{C1} = 4 \text{ k}\Omega$$

$$A_{V1} = -g_{m1} \times R_{C1} = -0.02 \times 4 \text{ k} = -80 \text{ (V/V)}$$

- Tại tầng 2:

$$R_{in2} = R_{TH2} // r_{\pi 2} = 5.05 \text{ k} // 1.3 \text{ k} = 1.03 \text{ k}\Omega$$

$$R_{out2} = R_{C2} = 1 \text{ k}\Omega$$

$$A_{V2} = -g_{m2} \times R_{C2} = -0.077 \times 1 \text{ k} = -77 \text{ (V/V)}$$

- Tính A_{vo} , A_v , R_{in} , R_{out} cho toàn bộ mạch

$$\Rightarrow R_{in} = R_{in1} = 4 \text{ k}\Omega$$

$$\Rightarrow R_{out} = R_{out2} = 1 \text{ k}\Omega$$

$$A_{v0} = A_{V1} \times A_{V2} \times \frac{R_{in2}}{R_{out1} + R_{in2}} = (-80) \times (-77) \times \frac{1.03}{4 + 1.03} = 1261 \text{ (V/V)}$$

$$\Rightarrow A_{v0} = 1261 \text{ (V/V)}.$$


$$A_v = A_{v0} \times \frac{R_L}{R_{out} + R_L} = 1261 \times \frac{1}{1 + 1} = 630.7 \text{ (V/V)}$$

$$\Rightarrow A_v = 630.7 \text{ (V/V)}.$$


$$G_v = A_v \times \frac{R_{in}}{R_{in} + R_S} = 630.7 \times \frac{4}{4 + 100} = 24.2 \text{ (V/V)}$$

$$\Rightarrow G_v = 24.2 \text{ (V/V)}$$


- Kết quả đo thực nghiệm:

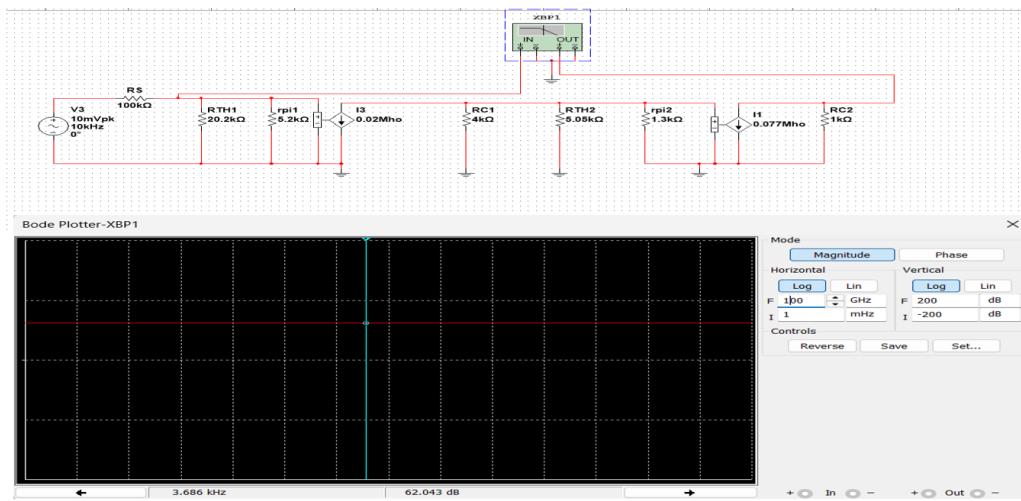


Hình 41: Do $A_{vo} = 62.043db = 1258V/V$ (mô hình tương đương).

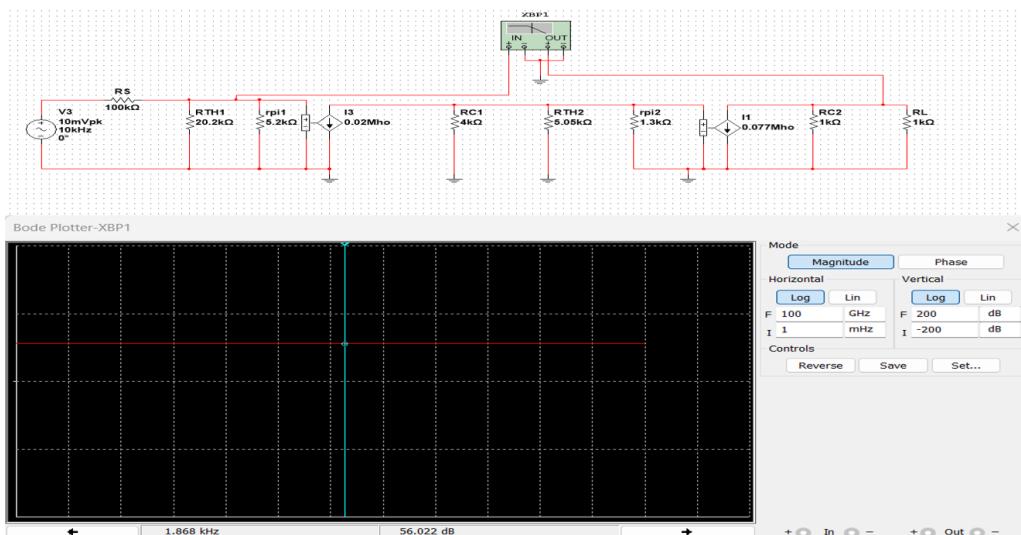


Hình 42: Do $A_v = 56.022db = 632.55V/V$ (mô hình tương đương).

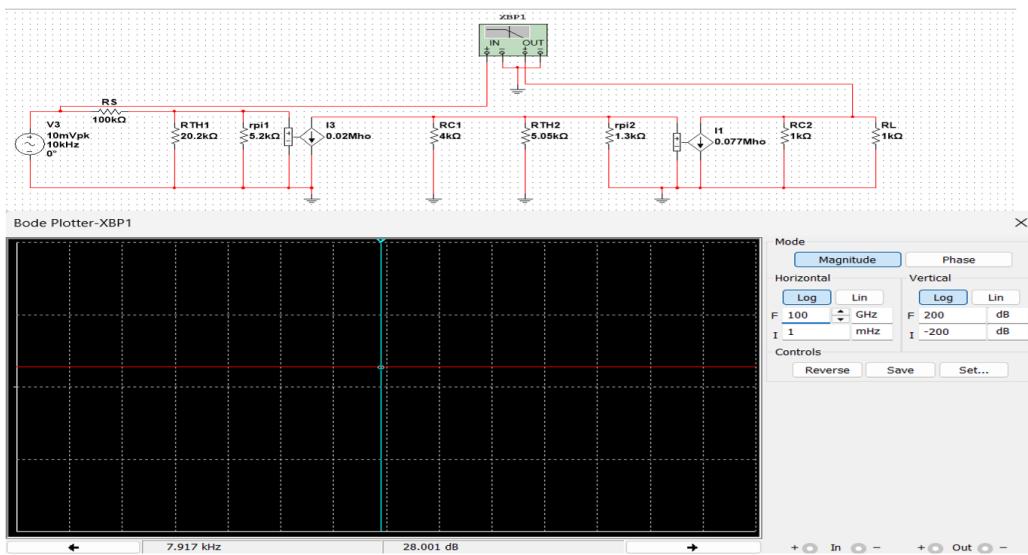


Hình 43: Do $G_v = 28db = 25.11V/V$ (mô hình tương đương).

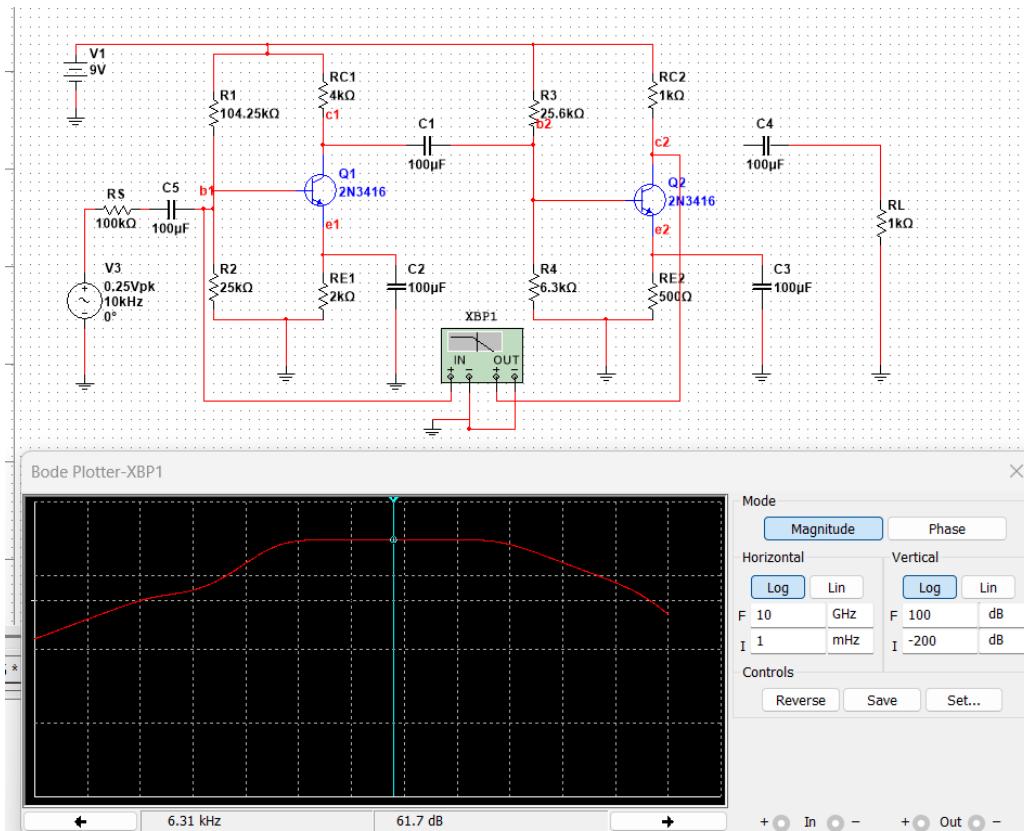

Hình 44: Do $A_{vo} = 61.7db = 1216V/V$ (tổn mạch).

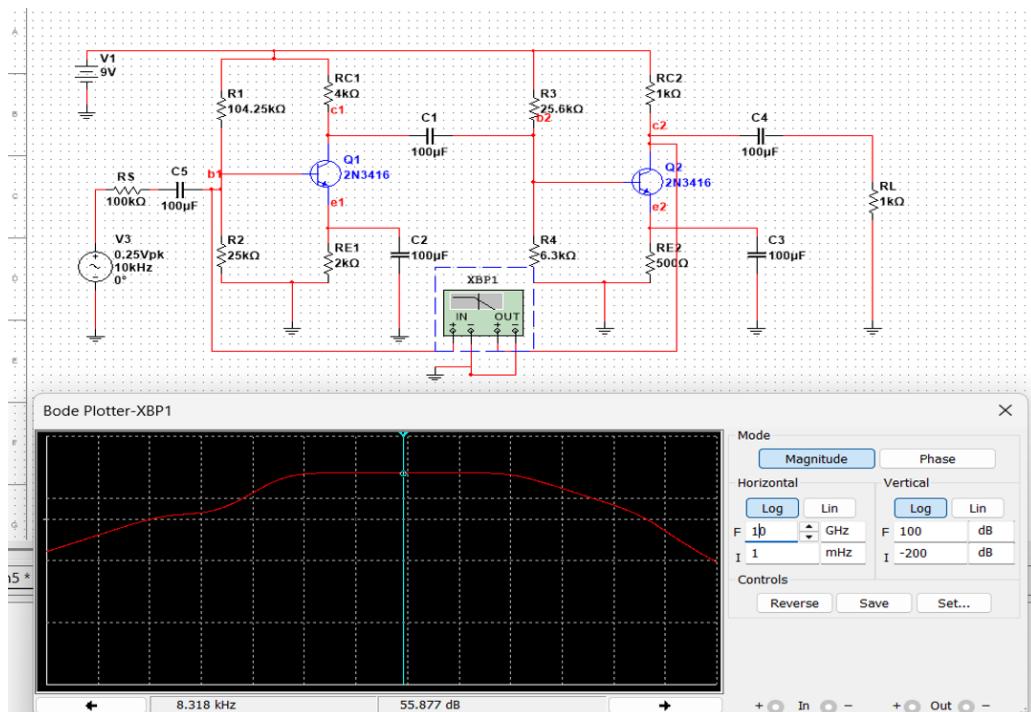

Hình 45: Do $A_v = 55.877 \text{db} = 622.08 \text{V/V}$ (tòan mạch).

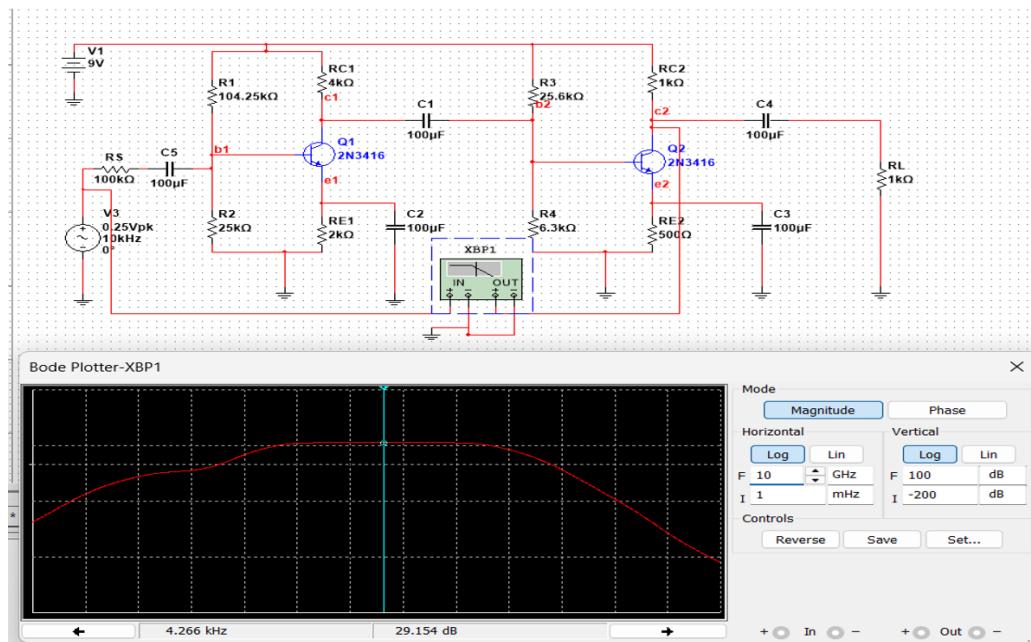


Hình 46: Do $G_v = 29.154 \text{db} = 28.69 \text{V/V}$ tại tần số 4.266kHz (tòan mạch).

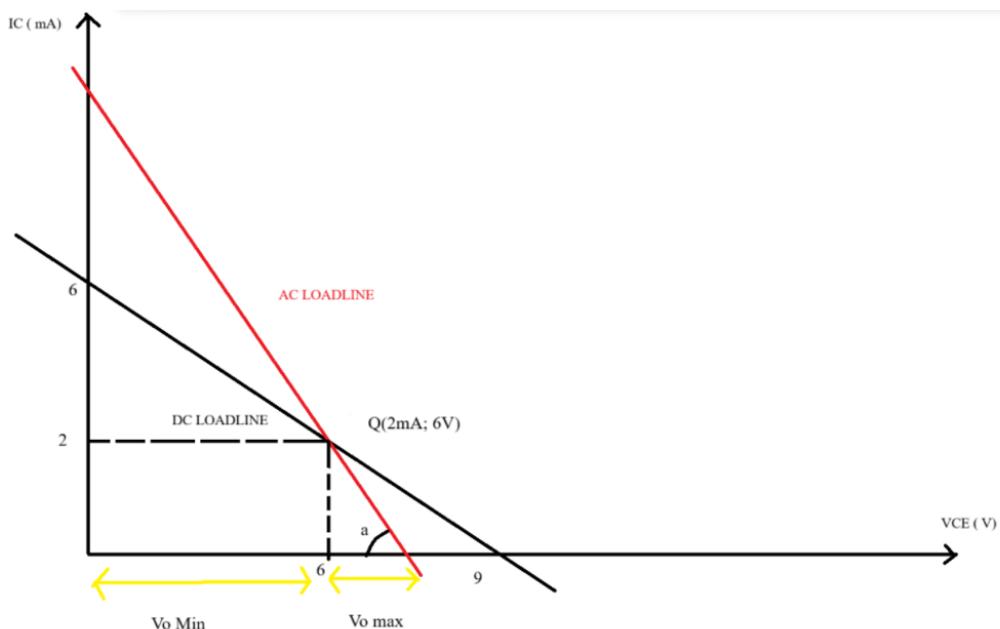c) Tìm biên độ lớn nhất của V_m để v_s là tín hiệu nhỏ ở cả hai tầng.

Xét Q2 ta có:

- DC load line: $V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_{C2} + R_{E2}) \rightarrow V_{CE} = 9 - I_C \times 6$
- Ac load line: $v_{ce} = -i_c(R_{C2}/R_L) \Rightarrow v_{ce} = -i_c \times 0.5$ và đường này cũng phải cắt qua điểm I_{CQ2} , được mô tả như hình dưới đây.




$$\tan(\alpha) = \frac{1}{R_L//R_C} = \frac{1}{0.5 \text{ k}\Omega}$$


$$\Rightarrow V_{o_{\max}} = \frac{I_{CQ2}}{\tan(\alpha)} = 1 \text{ V}$$

$$\Rightarrow V_{\text{sig(max)}} = \frac{V_{o_{\max}}}{G_V(f = 4.266 \text{ kHz})} = \frac{1}{28.69} = 34 \text{ mV}$$

$$\Rightarrow V_{\text{sig(max)}} = 34 \text{ mV} .$$

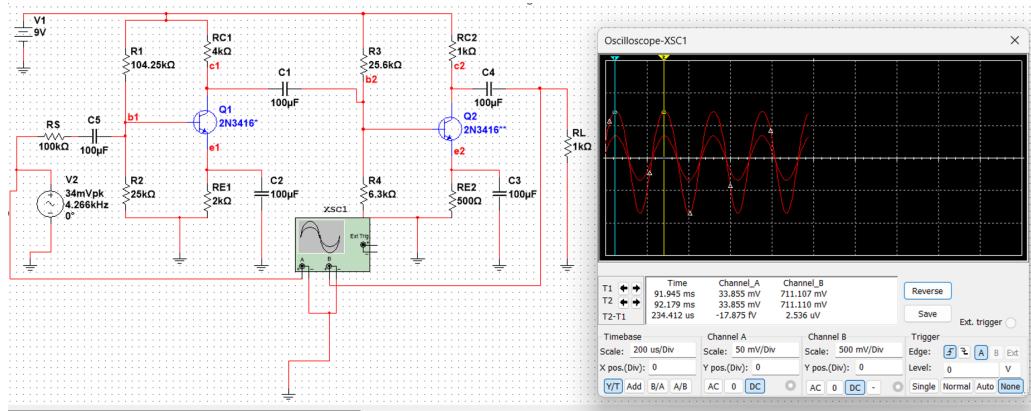

Hinh 47: $V_{p_{sig}} = 34mV$; $V_{p_L} = 711mV$; $G_v = 21.54V/V$.

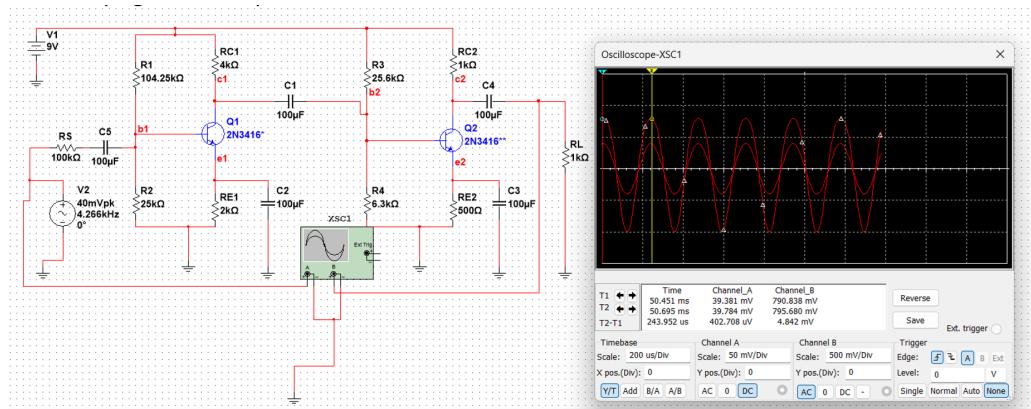

Hinh 48: $V_{p_{sig}} = 40mV$; $V_{p_L} = 790.68mV$; $G_v = 19.767V/V$.